

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

«اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست که دانای نهران و آشکار عالم است و بخشنده و مهربان است.»

الکترونیک در زندگی روزمره انسان معاصر چنان تأثیر و تغییری ایجاد کرده است که امروزه کمتر کسی در دنیا پیدا می‌شود که واژه الکترونیک را نشنیده باشد و این مایه غرور یک مهندس برق است که در رشته تحصیلی خود می‌تواند با تحلیل و طراحی مدارات الکترونیکی آشنا شده و در آینده انسان امروزی تأثیرگذار باشد.

در رشته مهندسی برق و رشته‌های مشابه، اصول الکترونیک در قالب دو درس الکترونیک (۱) و (۲) بیان می‌شود که درس الکترونیک (۱) شامل آشنایی با عناصر الکترونیکی و تحلیل و طراحی مدارات و تقویت‌کننده‌های پایه و چندطبقه است و یادگیری و تسلط بر مفاهیم آن، شرط لازم برای درک موضوعات درس الکترونیک (۲) است.

کتاب حاضر به‌طور جامع و مفصل به مفاهیم و موضوعات درس الکترونیک (۲) پرداخته است ولی این کتاب به‌گونه‌ای نگاشته شده است که در آن روش‌های تحلیل تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری تک طبقه و چندطبقه بارها و بارها مرور شده است و لذا این کتاب علاوه بر ارائه مفاهیم و مدارات جدید الکترونیکی، عمق یادگیری خواننده را در زمینه مفاهیم الکترونیک (۱) به‌شدت افزایش می‌دهد.

مؤلفین با به‌کارگیری تمامی تجربیات چندین ساله خود در زمینه تدریس و آموزش درس الکترونیک، حدود چهار سال درگیر تألیف و نگارش این کتاب بوده‌اند و به‌جرت می‌توان گفت این کتاب به لحاظ ساختار و نحوه بیان مطالب منحصر به فرد است و در طول نگارش آن سعی بر آن بوده است تا مفاهیم به‌طور عمیق بیان شده و از آموزش بدون برهان و دلیل اجتناب شود و همچنین با ذکر مثال‌های متنوع، علاوه بر آموزش تکنیک‌های حل مسئله، عمق یادگیری خواننده را تا حد امکان افزایش دهیم.

لازم به ذکر است که برای زیبایی و جذابیت کتاب، الگوی استاندارد برای رسم شکل‌های آن در نظر گرفته شده است و در رسم شکل‌های آن چنان دقت و حساسیتی به کار رفته است که در کمتر کتاب چاپ شده‌ای در ایران قابل مشاهده است و از این حیث، این کتاب در حد و اندازه‌های کتاب‌های معروف لاتین است.

این کتاب شامل پنج فصل است. فصل اول به بررسی مفصل و کامل انواع آینه‌های جریان و بارهای فعال اختصاص داده شده است. در فصل دوم که فصلی بسیار جامع و کامل است به یکی از اساسی‌ترین بلوک‌های سازنده مدارات مجتمع به نام تقویت‌کننده‌های تفاضلی پرداخته شده است. در فصل سوم با مفهوم فیدبک در مدارات الکترونیک آشنا می‌شوید و در تحلیل تقویت‌کننده‌های فیدبکی با انواع تقویت‌کننده‌های چندطبقه روبرو خواهید شد. فصل چهارم با بیانی ساده و روان به معرفی ساختار داخلی آپ‌امپ پرداخته و انواع کاربردهای حلقه‌باز و حلقه‌بسته آن را بیان می‌کند. استفاده از فیدبک در مدارات آپ‌امپی امری اجتناب‌ناپذیر است و در این فصل با استفاده از مدارات آپ‌امپی به تفاوت‌های فیدبک منفی و مثبت به‌طور ظریفی اشاره شده است. فصل پنجم به تحلیل و طراحی تنظیم‌کننده‌های ولتاژ خطی مربوط می‌شود که برای افزایش کیفیت آن‌ها از فیدبک و آپ‌امپ استفاده می‌کنند.

این کتاب شامل ۵۱۰ مثال توضیحی و آموزشی در متن درس و حدود ۳۷۰ سؤال چهارگزینه‌ای در انتهای هر فصل است. سؤالات چهارگزینه‌ای شامل سؤالات کنکور دکتری الکترونیک از سال ۹۱ تا ۹۷ و سؤالات کنکور ارشد رشته‌های مهندسی برق از سال ۶۷ تا ۹۷ و مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون از سال ۸۲ تا ۹۷ است. برای هر یک از سؤالات چهارگزینه‌ای پاسخی کاملاً مفهومی و تشریحی ارائه شده است و سعی بر آن بوده است تا پاسخ‌های ارائه‌شده، بر مفاهیم بیان‌شده در متن درس کاملاً منطبق باشند.

حل مثال‌های متن درس در درک عمیق مفاهیم الکترونیک کمک بسیار زیادی می‌کند و حل مسائل انتهای هر فصل نیز مهارت خواننده را در تحلیل سریع مسائل افزایش خواهد داد. از این‌رو، مؤلفین معتقدند که از این کتاب علاوه بر آمادگی برای آزمون‌های ارشد و دکتری، می‌توان به‌عنوان یک مرجع بسیار مناسب، برای تدریس و یادگیری اصولی الکترونیک (۲) در طول یک ترم تحصیلی استفاده کرد.

خوانندگان محترم، می‌توانند برای دریافت مطالب تکمیلی و انگیزشی در زمینه مطالب کتاب‌های تالیفی مؤلفان (سیستم‌های کنترل خطی، الکترونیک و زبان تخصصی مهندسی برق) به کانال @AminRezaeiControl در پیام‌رسان تلگرام مراجعه نمایند.

در خاتمه شایسته است از کلیه کادر اجرایی انتشارات پوران پژوهش به‌خصوص ریاست محترم آن، جناب آقای دکتر احمد هژبر و مدیریت محترم چاپ جناب آقای حسین رحیمی که همواره مشوق و پشتیبان مؤلفین در مدت طولانی تألیف این کتاب بوده‌اند نهایت سپاس را داشته باشیم و آرزو می‌کنیم که مطالعه و درس خواندن برای دانشجویان کشورمان نه یک اجبار، بلکه یکی از لذت‌های زندگی آنان باشد.

امین رضایی - زیبا عباس زاده

تهران - مهر ماه ۱۳۹۷

تقدیم بہ

فرزند عزیزمان

آرتین

۱-۱	مقدمه	۱
۱-۲	مزایای منابع جریان	۲
۲-۱	منابع جریان تک ترانس بستوری	۲
۱-۲	منبع جریان بدون مقاومت امپتر	۲-۲
۲-۲	منبع جریان با مقاومت امپتر	۳
۳-۲	منبع جریان با دیود جبران کننده حرارتی	۳
۴-۲	منبع جریان با دیود زتر	۴
۵-۲	منبع جریان جی فتی	۵
۶-۲	منبع جریان ماسفتی	۶
۳-۱	آینه جریان و ویژگی های آن	۶
۱-۳	ویژگی های آینه جریان ایده آل	۷
۲-۳	ویژگی های آینه جریان واقعی	۷
۴-۱	آینه جریان دوقطبی	۸
۱-۴	تحلیل آینه جریان دوقطبی	۱۰
۲-۴	آینه جریان دوقطبی ایده آل	۱۱
۳-۴	آینه جریان دوقطبی با بتای محدود و ولتاژ ارلی بینهایت	۱۷
۴-۴	آینه جریان دوقطبی با بتا و ولتاژ ارلی محدود	۱۸
۵-۴	مدارهای چرخاننده جریان	۲۱
۶-۴	نمایش منبع جریان با مدار معادل نورتن	۲۴
۷-۴	معایب مدار آینه جریان دوقطبی	۲۴
۵-۱	آینه جریان دوقطبی بهبود یافته	۲۴
۶-۱	آینه جریان دوقطبی با فیدبک امپتری	۲۸
۷-۱	آینه جریان دوقطبی بهبود یافته با فیدبک امپتری	۳۱
۸-۱	آینه جریان ماسفتی	۳۲
۱-۸	تحلیل آینه جریان ماسفتی	۳۳
۹-۱	منبع جریان ویدلر	۳۹
۱-۹	منبع جریان ویدلر دوقطبی	۴۰
۲-۹	منبع جریان ویدلر ماسفتی	۴۴
۱۰-۱	منبع جریان اوج دار	۴۶
۱-۱۰	منبع جریان اوج دار دوقطبی	۴۶
۲-۱۰	منبع جریان اوج دار ماسفتی	۵۰
۱۱-۱	منبع جریان کاسکود	۵۲
۱-۱۱	منبع جریان کاسکود دوقطبی	۵۴
۲-۱۱	منبع جریان کاسکود ماسفتی	۵۸
۱۲-۱	منبع جریان ویلسون	۶۱
۱-۱۲	منبع جریان ویلسون دوقطبی	۶۱
۲-۱۲	منبع جریان ویلسون ماسفتی	۶۶
۱۳-۱	منبع جریان مستقل از منبع تغذیه	۶۹
۱-۱۳	منبع جریان با مرجع ولتاژ بیس - امپتر	۷۰
۲-۱۳	منبع جریان ماسفتی با مرجع ولتاژ آستانه	۷۱
۳-۱۳	منبع جریان خودبایاس	۷۱
۴-۱۳	منبع جریان خودبایاس دوقطبی با مرجع ولتاژ بیس - امپتر	۷۲
۵-۱۳	منبع جریان خودبایاس ماسفتی با مرجع ولتاژ آستانه	۷۲
۶-۱۳	منبع جریان خودبایاس با مرجع ولتاژ حرارتی	۷۳
۷-۱۳	مدار خودبایاس ماسفتی با مرجع ولتاژ حرارتی	۷۶
۸-۱۳	مدار خودبایاس ماسفتی با مرجع ولتاژ بیس - امپتر	۷۷

فهرست مطالب

۷۸	۱۴- منبع جریان مستقل از دما	۷۸
۷۸	۱-۱۴ مدارهای بایاس با مرجع زبری	
۸۲	۱۵- تحلیل سیگنال کوچک آینه جریان	۸۲
۸۲	۱-۱۵ تحلیل سیگنال کوچک آینه جریان دوقطبی	
۸۳	۲-۱۵ تحلیل سیگنال کوچک آینه جریان ماسفتی	۸۳
۸۳	۱۶- تقویت کننده با بار منبع جریان	
۸۴	۱-۱۶ تحلیل تقویت کننده با بار منبع جریان	
۸۵	۲-۱۶ تقویت کننده امیتر مشترک با بار آینه جریان غیرفعال	۸۵
۸۵	۳-۱۶ تقویت کننده سورس مشترک با بار آینه جریان غیرفعال	
۸۶	۴-۱۶ سایر آرایش های تقویت کننده با بار آینه جریان غیرفعال	۸۶
۸۷	۵-۱۶ تقویت کننده با آینه جریان فعال	
۹۰	سؤالات آزمون های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق	۹۰
۱۰۶	پاسخ آزمون های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق	۱۰۶

فصل ۲ تقویت کننده های تفاضلی

۱۲۵	۰- مقدمه	۱۲۵
۱۲۶	۱- مفاهیم کلی تقویت کننده های تفاضلی	۱۲۶
۱۲۶	۱-۱ بهره وجه تفاضلی و بهره وجه مشترک	
۱۲۷	۲-۱ نسبت حذف وجه مشترک	۱۲۷
۱۲۷	۲- تشکیل تقویت کننده تفاضلی	
۱۳۰	۳- تقویت کننده تفاضلی دوقطبی متقارن	۱۳۰
۱۳۰	۱-۳ تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی دوقطبی	
۱۳۳	۲-۳ افزایش محدوده ولتاژ ورودی برای عملکرد خطی زوج تفاضلی دوقطبی	۱۳۳
۱۳۶	۳-۳ تحلیل DC تقویت کننده تفاضلی دوقطبی متقارن	
۱۳۷	۴-۳ گستره وجه مشترک ورودی	۱۳۷
۱۳۹	۵-۳ شرایط لازم برای سیگنال کوچک زوج تفاضلی دوقطبی	
۱۴۱	۴- تحلیل سیگنال کوچک تقویت کننده تفاضلی دوقطبی متقارن	۱۴۱
۱۴۱	۱-۴ مدار معادل سیگنال کوچک تقویت کننده تفاضلی دوقطبی	
۱۴۳	۲-۴ مقاومت خروجی تقویت کننده تفاضلی	۱۴۳
۱۴۵	۳-۴ مقاومت ورودی تقویت کننده تفاضلی	
۱۴۸	۴-۴ تحلیل وجه تفاضلی با استفاده از نیم مدارهای تفاضلی	۱۴۸
۱۵۷	۵-۴ تحلیل وجه مشترک با استفاده از نیم مدارهای مشترک	
۱۶۱	۶-۴ تحلیل وجه مشترک با وصل کردن نقاط هم پتانسیل به یکدیگر	۱۶۱
۱۶۱	۷-۴ تحلیل وجه تفاضلی با روش نظری	
۱۶۴	۸-۴ تحلیل وجه مشترک با روش نظری	۱۶۴
۱۶۵	۹-۴ نسبت حذف وجه مشترک زوج تفاضلی دوقطبی	
۱۷۰	۱۰-۴ تقویت کننده تفاضلی متقارن با دو منبع جریان بایاس	۱۷۰
۱۷۲	۱۱-۴ تحلیل تقویت کننده تفاضلی متقارن با تحریک تک انتهای	
۱۷۵	۱۲-۴ حداکثر تغییرات خروجی در تقویت کننده تفاضلی	۱۷۵
۱۸۱	۵- تقویت کننده تفاضلی دوقطبی نامتقارن	۱۸۱
۱۸۱	۱-۵ ولتاژ آفست ورودی و خروجی	
۱۸۴	۲-۵ جریان های بایاس ورودی و آفست ورودی	۱۸۴
۱۸۸	۳-۵ تحلیل سیگنال کوچک تقویت کننده تفاضلی دوقطبی نامتقارن	
۱۹۷	۶- تقویت کننده تفاضلی فتی متقارن	۱۹۷
۱۹۸	۱-۶ تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی جی فتی و ماسفتی	
۲۰۰	۲-۶ شرایط لازم برای تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی جی فتی و ماسفتی	۲۰۰
۲۰۱	۳-۶ گستره وجه مشترک ورودی	
۲۰۲	۷- تحلیل سیگنال کوچک تقویت کننده تفاضلی فتی متقارن	۲۰۲

فهرست مطالب

۲۰۴	۱-۷ مقاومت‌های ورودی و خروجی
۲۰۵	۲-۷ تحلیل وجه تفاضلی تقویت‌کننده تفاضلی فنی متقارن
۲۰۶	۳-۷ تحلیل وجه مشترک تقویت‌کننده تفاضلی فنی متقارن
۲۱۱	۸- تقویت‌کننده تفاضلی فنی نامتقارن
۲۱۱	۱-۸ ولتاژ آفست در زوج تفاضلی ماسفتی
۲۱۴	۲-۸ تحلیل سیگنال کوچک تقویت‌کننده تفاضلی فنی نامتقارن
۲۲۰	۹- تقویت‌کننده‌های تفاضلی با بارهای ترانزیستوری
۲۳۳	۱۰- تقویت‌کننده‌های تفاضلی با بارهای فعال
۲۳۳	۱-۱۰ تقویت‌کننده تفاضلی دوقطبی با بار آینه جریان دوقطبی فعال
۲۴۱	۲-۱۰ تقویت‌کننده تفاضلی ماسفتی با بار آینه جریان ماسفتی فعال
۲۴۷	۳-۱۰ تقویت‌کننده‌های تفاضلی گوناگون با آینه‌های جریان فعال
۲۵۵	۱۱- تقویت‌کننده‌های تفاضلی کاسکودی
۲۵۶	۱-۱۱ تقویت‌کننده تفاضلی کاسکودی با بار مقاومتی
۲۵۹	۲-۱۱ تقویت‌کننده تفاضلی کاسکودی با بار منبع جریان
۲۶۵	۳-۱۱ تقویت‌کننده تفاضلی با کاسکود تابیده
۲۶۷	۴-۱۱ تقویت‌کننده تفاضلی کاسکودی با بار فعال
۲۶۸	۱۲- تقویت‌کننده تفاضلی با ترکیب دارلینگتون
۲۶۹	۱-۱۲ تقویت‌کننده تفاضلی با دارلینگتون دوقطبی
۲۷۰	۲-۱۲ تقویت‌کننده تفاضلی با دارلینگتون بی‌فنی
۲۷۴	۱۳- تقویت‌کننده‌های تفاضلی با ترکیب $CC - CG - CD$
۲۷۷	۱۴- تقویت‌کننده‌های تفاضلی چندطبقه
۲۸۵	۱۵- تقویت‌کننده تفاضلی با ترانسفورمر سر وسط
۲۸۷	۱۶- سلول گیلبرت
۲۹۰	سوالات آزمون‌های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق
۳۲۲	پاسخ آزمون‌های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق

فصل ۳ تقویت‌کننده‌های فیدبکی

۳۶۹	۰- مقدمه
۳۷۰	۱- مزایا و معایب فیدبک منفی
۳۷۰	۲- مفهوم و ساختار کلی فیدبک
۳۷۱	۱-۲ محاسبه بهره حلقه بسته
۳۷۲	۲-۲ محاسبه بهره حلقه
۳۷۲	۳- بررسی خواص فیدبک منفی
۳۷۳	۱-۳ کاهش حساسیت بهره
۳۷۵	۲-۳ افزایش پهنای باند
۳۷۷	۳-۳ کاهش اعوجاج غیرخطی
۳۸۰	۴-۳ کاهش اثر نویز و سیگنال‌های ناخواسته
۳۸۱	۵-۳ تغییر در مقاومت‌های ورودی و خروجی
۳۸۱	۶-۳ کاهش بهره و ناپایداری در تقویت‌کننده‌های فیدبکی
۳۸۱	۴- ساختار و اجزاء تقویت‌کننده‌های فیدبکی
۳۸۲	۱-۴ منبع ورودی
۳۸۲	۲-۴ مدارهای نمونه‌گیر ولتاژ و جریان
۳۸۳	۳-۴ مدارهای مقایسه‌گر ولتاژ و جریان
۳۸۴	۴-۴ تقویت‌کننده پایه و انواع آن
۳۸۸	۵-۴ شبکه فیدبک و انواع آن
۳۹۲	۵- مدل دودهنه برای تقویت‌کننده پایه و شبکه فیدبک
۳۹۲	۱-۵ پارامترهای شبکه‌های دودهنه

فهرست مطالب

۳۹۳	۲-۵ تعیین مدل دودهنه مناسب برای تقویت‌کننده پایه و شبکه فیدبک	۳۹۳
۳۹۴	۳-۵ مدل دودهنه ساده برای تقویت‌کننده پایه و شبکه فیدبک	۳۹۴
۳۹۵	۶- توپولوژی‌های اساسی فیدبک	۳۹۵
۳۹۶	۱-۶ فیدبک ولتاژ - سری	۳۹۶
۳۹۶	۲-۶ فیدبک ولتاژ - موازی	۳۹۶
۳۹۷	۳-۶ فیدبک جریان - موازی	۳۹۷
۳۹۷	۴-۶ فیدبک جریان - سری	۳۹۷
۳۹۸	۷- تعیین نوع و علامت فیدبک در مدارهای عملی	۳۹۸
۳۹۸	۱-۷ تعیین نوع فیدبک در مدارهای عملی	۳۹۸
۴۰۲	۲-۷ تعیین علامت فیدبک در مدارهای عملی	۴۰۲
۴۰۸	۸- تقویت‌کننده‌های فیدبک‌دار ایده‌آل	۴۰۸
۴۰۸	۱-۸ تقویت‌کننده با فیدبک ولتاژ - سری ایده‌آل	۴۰۸
۴۱۰	۲-۸ تقویت‌کننده با فیدبک ولتاژ - موازی ایده‌آل	۴۱۰
۴۱۱	۳-۸ تقویت‌کننده با فیدبک جریان - سری ایده‌آل	۴۱۱
۴۱۳	۴-۸ تقویت‌کننده با فیدبک جریان - موازی ایده‌آل	۴۱۳
۱۴۱	۵-۸ جمع‌بندی تحلیل تقویت‌کننده‌های فیدبک‌دار ایده‌آل با فیدبک منفی	۱۴۱
۴۱۵	۶-۸ فیدبک مثبت در تقویت‌کننده‌های فیدبک‌دار ایده‌آل	۴۱۵
۴۱۶	۹- تقویت‌کننده‌های فیدبک‌دار واقعی	۴۱۶
۴۱۷	۱-۹ تقویت‌کننده با فیدبک ولتاژ - سری واقعی	۴۱۷
۴۳۵	۲-۹ تقویت‌کننده با فیدبک ولتاژ - موازی واقعی	۴۳۵
۴۴۷	۳-۹ تقویت‌کننده با فیدبک جریان - سری واقعی	۴۴۷
۴۵۷	۴-۹ تقویت‌کننده با فیدبک جریان - موازی واقعی	۴۵۷
۴۶۷	۱۰- قواعد کلی برای تحلیل تقویت‌کننده‌های فیدبک‌دار واقعی	۴۶۷
۵۱۲	۱۱- تعیین بهره حلقه در مدارهای واقعی	۵۱۲
۵۱۷	سوالات آزمون‌های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق	۵۱۷
۵۳۹	پاسخ آزمون‌های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق	۵۳۹

فصل ۴ آپ‌امپ و کاربردهای آن

۵۸۹	۰- مقدمه	۵۸۹
۵۹۰	۱- ساختار داخلی آپ‌امپ	۵۹۰
۵۹۲	۲- نماد مداری آپ‌امپ	۵۹۲
۵۹۲	۳- پارامترهای آپ‌امپ واقعی	۵۹۲
۵۹۲	۱-۳ بهره ولتاژ آپ‌امپ	۵۹۲
۵۹۳	۲-۳ نسبت حذف وجه مشترک	۵۹۳
۵۹۳	۳-۳ پاسخ فرکانسی آپ‌امپ	۵۹۳
۵۹۳	۴-۳ حداکثر دامنه جریان و ولتاژ خروجی	۵۹۳
۵۹۵	۵-۳ گستره ولتاژ ورودی	۵۹۵
۵۹۵	۶-۳ مقاومت‌های ورودی و خروجی	۵۹۵
۵۹۶	۷-۳ ولتاژ افسست ورودی و خروجی	۵۹۶
۵۹۸	۸-۳ جریان بایاس و جریان افسست ورودی	۵۹۸
۵۹۹	۹-۳ نرخ چرخش	۵۹۹
۶۰۱	۱۰-۳ پهنای باند توان کامل	۶۰۱
۶۰۲	۱۱-۳ نسبت رد منبع تغذیه (PSSR)	۶۰۲
۶۰۲	۱۲-۳ رانش حرارتی	۶۰۲
۶۰۳	۴- مشخصات آپ‌امپ ایده‌آل	۶۰۳
۶۰۵	۵- انواع مدارهای آپ‌امپی	۶۰۵

۶- مدارهای آپامپی حلقه باز	۶۰۶
۱-۶ آشکارساز عبور از سطح صفر	۶۰۷
۲-۶ آشکارساز عبور از سطح غیر صفر	۶۰۸
۳-۶ مدار تشخیص افزایش دما	۶۱۰
۴-۶ مبدل آنالوگ به دیجیتال	۶۱۱
۷- مدارهای آپامپی با فیدبک مثبت	۶۱۱
۱-۷ مقایسه کننده با هیستریزس یا مدار اشمیت تریگر	۶۱۲
۲-۷ مولتی ویبراتور آستانبل	۶۱۵
۸- مدارهای آپامپی خطی با فیدبک منفی	۶۱۶
۱-۸ تقویت کننده وارونساز	۶۱۸
۲-۸ تقویت کننده ناوارونساز	۶۲۸
۳-۸ بافر ولتاژ	۶۳۴
۴-۸ مدارهای جمع کننده و تفریق کننده	۶۳۴
۵-۸ تقویت کننده های تفاضلی و ابزار دقیق آپامپی	۶۳۸
۶-۸ مبدل های امپدانس	۶۴۸
۷-۸ مبدل های ولتاژ و جریان	۶۵۱
۸-۸ انتگرال گیر و مشتق گیر منفی	۶۵۶
۹-۸ انتگرال گیر و مشتق گیر با آرایش ناوارونساز	۶۶۴
۱۰-۸ انتگرال گیر مثبت با استفاده از مبدل ولتاژ به جریان	۶۶۵
۱۱-۸ تحقق معادلات دیفرانسیل با استفاده از مدارات آپامپی	۶۶۵
۱۲-۸ مدارهای آپامپی اندازه گیری	۶۶۶
۱۳-۸ فیلترهای آپامپی	۶۶۷
۱۴-۸ مثال های متنوع از مدارهای آپامپی خطی در ساختار فیدبک منفی	۶۷۴
۹- مقایسه فیدبک منفی و مثبت در مدارهای آپامپی خطی	۷۰۲
۱-۹ تعریف تحلیل استاتیکی و دینامیکی	۷۰۲
۲-۹ تحلیل استاتیکی آپامپ در ساختار حلقه بسته	۷۰۲
۳-۹ تحلیل دینامیکی آپامپ در ساختار حلقه بسته	۷۰۳
۱۰- مدارهای آپامپی غیر خطی با فیدبک منفی	۷۰۵
۱-۱۰ یکسوساز نیم موج پایه	۷۰۵
۲-۱۰ یکسوساز نیم موج کامل وارونساز	۷۰۷
۳-۱۰ یکسوساز نیم موج کامل ناوارونساز	۷۰۸
۴-۱۰ مدار جداکننده فاز	۷۱۰
۵-۱۰ یکسوساز تمام موج نوع اول	۷۱۱
۶-۱۰ یکسوساز تمام موج نوع دوم	۷۱۲
۷-۱۰ یکسوساز تمام موج نوع سوم	۷۱۲
۸-۱۰ مدار برش دهنده	۷۱۵
۹-۱۰ آشکارساز پیک	۷۱۵
۱۰-۱۰ تقویت کننده لگاریتمی	۷۱۵
۱۱-۱۰ تقویت کننده آنتی لگاریتمی	۷۱۷
۱۲-۱۰ ضرب کننده لگاریتمی	۷۱۸
۱۳-۱۰ تقویت کننده جذرگیر	۷۱۸
۱۴-۱۰ جایجا کننده های فعال	۷۲۰
۱۵-۱۰ مقایسه کننده های کران دار	۷۲۱
۱۱- بررسی عملکرد غیرایده آل آپامپ	۷۲۲
۱-۱۱ اثر ولتاژ آفست ورودی در مدارهای وارونساز و ناوارونساز	۷۲۳
۲-۱۱ اثر جریان بایاس و آفست ورودی در مدارهای وارونساز و ناوارونساز	۷۲۶
۳-۱۱ اثر ولتاژ آفست و جریان بایاس ورودی در انتگرال گیر میلر	۷۲۸
۴-۱۱ پاسخ فرکانسی تقویت کننده های حلقه بسته	۷۲۹
۵-۱۱ بررسی محدود بودن نسبت حذف وجه مشترک در آپامپ	۷۳۰

سؤالات آزمون‌های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق ۷۳۲
 پاسخ آزمون‌های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق ۷۵۷

فصل ۵ تنظیم کننده های ولتاژ

۰- مقدمه ۷۹۷
 ۱- ساختار کلی منابع تغذیه DC ۷۹۸
 ۲- پارامترهای تنظیم کننده ولتاژ ۷۹۸
 ۳- انواع تنظیم کننده های ولتاژ ۷۹۹
 ۴- اجزاء تنظیم کننده های ولتاژ خطی ۸۰۱
 ۱-۴ نمونه بردار ولتاژ خروجی ۸۰۱
 ۲-۴ مرجع ولتاژ ۸۰۱
 ۳-۴ مقایسه کننده ۸۰۳
 ۴-۴ تقویت کننده DC ۸۰۴
 ۵-۴ کنترل کننده ۸۰۴
 ۵- تنظیم کننده ولتاژ زنری ۸۰۶
 ۶- تنظیم کننده های ولتاژ بدون فیدبک ۸۰۹
 ۱-۶ تنظیم کننده ولتاژ سری بدون فیدبک ۸۰۹
 ۲-۶ تنظیم کننده ولتاژ موازی بدون فیدبک ۸۱۳
 ۷- تنظیم کننده های ولتاژ فیدبک دار ۸۱۵
 ۱-۷ تنظیم کننده ولتاژ سری فیدبک دار ۸۱۵
 ۲-۷ تنظیم کننده ولتاژ موازی فیدبک دار ۸۲۱
 ۸- محدود کننده های جریان خروجی ۸۲۳
 ۱-۸ محدود کننده جریان خروجی ساده ۸۲۳
 ۲-۸ محدود کننده جریان خروجی تاخورد ۸۲۶
 ۹- تنظیم کننده های ولتاژ مدار مجتمع ۸۲۹
 ۱-۹ تنظیم کننده ولتاژ مدار مجتمع با خروجی ثابت ۸۳۰
 ۲-۹ تنظیم کننده ولتاژ مدار مجتمع با خروجی متغیر ۸۳۰
 ۳-۹ تنظیم کننده ولتاژ مدار مجتمع با قابلیت افزایش و محدود کردن جریان خروجی ۸۳۰
 ۱۰- تنظیم کننده جریان ۸۳۲
 سؤالات آزمون‌های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق ۸۳۳
 پاسخ آزمون‌های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق ۸۴۴

در بایاس کردن هر طبقه تقویت‌کننده با چندین مقاومت و خازن، جریان بایاس تابعی از ولتاژ تغذیه و دمای محیط است. این نوع بایاس برای مدارهای مجتمع مناسب نیست؛ زیرا در تکنولوژی مدارهای مجتمع، ساختن خازن‌های بزرگ تقریباً غیرممکن و ساختن مقاومت‌های بزرگ پرهزینه است و باید روش بایاس کردن متفاوتی انتخاب شود. یکی از قابلیت‌های مدارهای مجتمع این است که ساخت ترانزیستورها با تعداد زیاد و هزینه کمتر در آن‌ها امکان‌پذیر است؛ بنابراین در مدارهای مجتمع برای بایاس از منابع جریان ثابت ترانزیستوری استفاده می‌شود که توسط ترانزیستورهای BJT و FET به‌سادگی قابل پیاده‌سازی هستند.

در مدارهای میکروالکترونیک، منبع جریان بسیار دقیق با جریان خروجی طلایی طراحی می‌شود و برای تولید جریان طلایی یا مضربی از آن در نقاط دیگر مدار، از آینه‌های جریان استفاده می‌کنند. ساختارهای زیادی برای منابع جریان آینه‌ای وجود دارد و هر یک بسته به نوع کاربرد انتخاب می‌شود. هر یک از منابع جریان تحلیل الکترونیکی خاص خود را دارند؛ بنابراین در تحلیل منابع جریان ابتدا باید نوع منبع جریان را تشخیص داده و سپس دو پارامتر بسیار مهم جریان خروجی و مقاومت خروجی تعیین شود. البته در تحلیل کامل منابع جریان پارامترهایی مانند مقاومت ورودی، ولتاژ ورودی و حداقل ولتاژ خروجی لازم نیز محاسبه می‌شود.

در این فصل ابتدا منابع جریان تک ترانزیستوری را بررسی خواهیم کرد و سپس یکی از بلوک‌های اساسی مداری به نام **آینه جریان** را معرفی کرده و انواع آینه‌های جریان ساخته‌شده با ترانزیستورهای BJT و FET را به‌طور مفصل توضیح داده و تمامی پارامترهای آن‌ها را محاسبه و مقایسه خواهیم کرد. در ادامه منابع جریانی را معرفی و بررسی می‌کنیم که در ساخت آن‌ها از آینه‌های جریان استفاده شده است و به تغییرات دما و منبع تغذیه حساسیت کمتری دارند. در انتهای این فصل به تحلیل سیگنال کوچک آینه جریان پرداخته و نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان در تقویت‌کننده‌ها، برای افزایش بهره از منابع جریان به‌عنوان بار استفاده کرد. لازم به ذکر است که در طول نگارش این فصل سعی بر آن بوده است تا مفاهیم به‌طور عمیق بیان و از آموزش بدون برهان و دلیل اجتناب شود و همچنین با ذکر مثال‌های متنوع، علاوه بر آموزش تکنیک‌های حل مسئله، انشا الله عمق یادگیری خواننده را تا حد امکان افزایش دهیم.

۱ مزایای منابع جریان

مزایای منابع جریان به‌عنوان بایاس کننده و بار ترانزیستوری در تقویت‌کننده‌ها را می‌توان چنین بیان کرد:

- ۱- در این روش بایاس، جریان dc ثابت در یک محل تولید شده و برای بایاس کردن طبقه‌های مختلف تقویت‌کننده در سایر نقاط مختلف، بازتولید می‌شود. در نتیجه جریان‌های بایاس طبقات مختلف، در صورت تغییر ولتاژ تغذیه یا دما از یکدیگر تبعیت می‌کنند که این امر یک مزیت محسوب می‌شود.
- ۲- این روش بایاس، باعث کاهش حساسیت عملکرد مدار نسبت به تغییرات ولتاژ منبع تغذیه و دما می‌شود و در نتیجه پایداری نقطه کار تنها به درجه پایداری منابع جریان ارتباط دارد.
- ۳- در بیشتر موارد، منابع جریان از نظر مساحت لازم در تراشه برای ایجاد یک جریان بایاس مشخص، با صرفه‌تر از مقاومت‌ها هستند به‌ویژه هنگامی که جریان بایاس لازم کم باشد.
- ۴- با توجه به این‌که منابع جریان مقاومت ac بزرگی داشته و بر بایاس dc مدار تأثیر بسیار کمی دارند لذا در تقویت‌کننده‌ها می‌توان از منابع جریان به‌عنوان بار استفاده کرد و با استفاده از منابع تغذیه با ولتاژ پایین، به بهره ولتاژ بسیار بالا دست یافت.


۲ منابع جریان تک ترانزیستوری

منابع جریان انواع مختلفی دارند و ساده‌ترین آن‌ها منابع جریانی هستند که شامل یک BJT یا یک FET هستند. در این بخش چند نمونه از این منابع جریان را بررسی خواهیم کرد.

۲-۱ منبع جریان بدون مقاومت امیتر

با توجه به خاصیت ذاتی ترانزیستور که منبع جریان است، می‌توان با استفاده از یک ترانزیستور، منابع جریان بسیار ساده‌ای مطابق مدارهای شکل ۱-۱ تشکیل داد. هر دو مدار عملکرد یکسانی دارند و تنها نحوه بایاس آن‌ها متفاوت است. جریان خروجی و مقاومت خروجی آن‌ها به‌صورت زیر خواهد بود

$$I_O = I_C = \beta \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right) \quad , \quad R_o = r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

 


شکل ۱-۱ منبع جریان تک ترانزیستوری بدون مقاومت امیتر

تنها مزیت این نوع منابع جریان، سادگی و پیاده‌سازی آسان آن‌ها است ولی چندین عیب عمده دارند:

- ۱- مقاومت خروجی (R_o) چندان بزرگ نیست و در حدود چند صد کیلو اهم است.
 - ۲- جریان خروجی (I_O) به منبع تغذیه V_{CC} وابسته است.
 - ۳- جریان خروجی (I_O) به ولتاژ V_{BEQ} و دما وابسته است.
- در ادامه با افزودن عناصر دیگر به این منبع جریان هر یک از معایب بالا را برطرف خواهیم ساخت.

۲-۲ منبع جریان با مقاومت امیتر

ساده ترین راه برای کاهش حساسیت جریان خروجی نسبت به تغییرات ولتاژ V_{BE} ، افزودن مقاومت به امیتر ترانزیستور است که خوشبختانه باعث افزایش مقاومت خروجی منبع جریان نیز می شود.

 


شکل ۲-۱ منبع جریان تک ترانزیستوری با مقاومت امیتر

منبع جریان با مقاومت امیتر در دو بایاس متفاوت در شکل ۲-۱ آورده شده است و می دانید که جریان و مقاومت خروجی آن ها به صورت زیر هستند

$$I_O = \alpha I_E = \alpha \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_B / (\beta + 1)} \right) \quad , \quad R_o = r_o \left[1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_{\pi} + R_B} \right]$$

در این مدار می توان با افزایش R_E مقاومت خروجی و پایداری حرارتی را افزایش داد اما این افزایش R_E باعث کاهش جریان خروجی I_O می شود و لذا نمی توان R_E را خیلی بزرگ انتخاب نمود. حال با این که با افزودن مقاومت R_E وابستگی I_O به V_{BE} و دما کاهش و مقاومت خروجی نیز افزایش می یابد اما به دلیل محدودیت مقاومت R_E ، همچنان با منبع جریان مطلوب فاصله داریم. در این منبع جریان برای کاهش وابستگی جریان خروجی (I_O) به ولتاژ تغذیه V_{CC} ، گامی برداشته نشده و این وابستگی همچنان پا برجاست.

 مثال ۱. در مدار زیر مقدار مقاومت R_E و حداکثر ولتاژ کلکتور ترانزیستور را تعیین کنید.



حل. با نوشتن KVL در حلقه امیتر - بیس، مقدار R_E تعیین می شود

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{EB}}{R_E} = \frac{5V - 0.7V}{R_E} \quad \xrightarrow{I_E \cong I_O = 1mA} \quad R_E = 4.3k\Omega$$

برای عملکرد صحیح مدار، ترانزیستور باید در ناحیه فعال باشد


$$V_{EC} = 0.7V - V_C > V_{EC(sat)} \quad \Rightarrow \quad V_C < 0.7V - V_{EC(sat)}$$

۳-۲ منبع جریان با دیود جبران کننده حرارتی

به یاد دارید که در یک ترانزیستور وابستگی ولتاژ V_{BE} به درجه حرارت، جریان کلکتور آن را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از راه های جبران نمودن تغییرات حرارتی V_{BE} (کاهش وابستگی I_O به دما)، استفاده از یک دیود معمولی مطابق شکل ۳-۱ است که تغییرات حرارتی ولتاژ V_D مشابه تغییرات حرارتی V_{BE} باشد. در این مدار با چشم پوشی از جریان بیس، جریان مقاومت R و دیود برابر بوده و با توجه به رابطه $V_{BE} = V_D$ ، جریان کلکتور ترانزیستور و جریان دیود نیز برابر خواهند بود

$$I_O = I_D \cong I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} \quad , \quad R_o = r_o = \frac{V_A}{I_O}$$

توجه داشته باشید که در این مدار مشخصه دیود D، با مشخصه دیود BE ترانزیستور یکسان است ولی مشخصه حرارتی آن‌ها معکوس یکدیگرند؛ یعنی افزایش دما، باعث کاهش V_{BE} و افزایش V_D خواهد شد و ولتاژ بیس ثابت خواهد ماند. البته در این مدار، R نمی‌تواند هر مقداری داشته باشد و این یکی از معایب این مدار است.

 

شکل ۳-۱ منبع جریان با دیود جبران‌کننده حرارتی (الف) بدون مقاومت امیتر (ب) با مقاومت امیتر

برای کاهش هر چه بیشتر حساسیت جریان خروجی نسبت به حرارت، مطابق مدار شکل ۳-۱ (ب) از مقاومت امیتر و دیود جبران‌کننده حرارتی به‌طور هم‌زمان استفاده می‌کنیم. با نوشتن دو KVL در مدار مربوطه و با فرض $V_{BE} \cong V_D$ و $I_{R2} \cong I_{R1}$ ، جریان خروجی به دست می‌آید

$$V_{BE} + I_E R_E = V_D + I_{R2} R_2 \quad \xrightarrow{V_{BE} \cong V_D} \quad I_{R2} = \left(\frac{R_E}{R_2} \right) I_E$$

$$V_{CC} - V_{BE} = I_E R_E + I_{R1} R_1 \quad \xrightarrow{I_{R2} \cong I_{R1}} \quad I_E = \frac{R_2 (V_{CC} - V_{BE})}{R_E (R_1 + R_2)}$$

در نتیجه جریان خروجی برابر با $I_O = \alpha I_E$ خواهد بود و مقاومت خروجی منبع جریان نیز چنین خواهد شد


$$R_o = r_o \left[1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_\pi + (R_1 \parallel R_2)} \right]$$

۴-۲ منبع جریان با دیود زنر

در منابع جریان تک ترانزیستوری، مشکل پایداری حرارتی توسط مقاومت امیتر و دیود معمولی تا حدودی حل شد ولی جریان خروجی همچنان به تغییرات منبع ولتاژ حساس است. برای حل این مشکل از یک دیود زنر مطابق شکل ۴-۱ استفاده می‌شود. جریان خروجی این منبع جریان به‌صورت زیر خواهد بود

$$I_O = \alpha I_E = \alpha \left[\frac{V_Z - V_{BE}}{R_E} \right]$$

مشاهده می‌شود که جریان خروجی مستقل از منبع تغذیه است ولی همچنان به V_{BE} و دما وابسته است.

 

شکل ۴-۱ منبع جریان با دیود زنر با دو بایاس متفاوت

۵-۲ منبع جریان جی فتی


در شکل ۵-۱ (الف) یک منبع جریان ساده جی فتی آورده شده است. در این مدار گیت به سورس وصل شده و $V_{GS} = 0$ است لذا با توجه به مشخصه جریان - ولتاژ جی فتی، جریان خروجی ثابت و برابر I_{DSS} خواهد بود

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad \xrightarrow{V_{GS}=0} \quad I_O = I_{DSS}$$

و برای عملکرد صحیح این مدار، باید جی فت در ناحیه فعال (ناحیه اشباع) کار کند لذا باید مقاومت R به گونه‌ای باشد که شرط کار در ناحیه اشباع برای جی فت کانال n $(V_{DS} \geq V_{GS} - V_P)$ برقرار باشد

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P \quad \Rightarrow \quad V_{DD} - RI_{DSS} \geq 0 - V_P \quad \Rightarrow \quad R < \frac{V_{DD} + V_P}{I_{DSS}}$$

یکی از معایب منبع جریان شکل ۵-۱ (الف) آن است که I_{DSS} در نمونه‌های مختلف یک نوع ترانزیستور مقدار ثابتی نیست و گاهی تا بیش از 200 درصد تغییرات را دربردارد. برای حل این مشکل و برای تنظیم جریان در مقداری دلخواه، بهتر است از مدار شکل ۵-۱ (ب) استفاده کنیم. در این مدار با تغییر R_S می‌توان جریان خروجی را بین 0 تا I_{DSS} تغییر داد و در هر مقدار لازم تنظیم نمود. مقاومت R_S علاوه بر تنظیم جریان منبع، باعث افزایش مقاومت خروجی آن تا مقدار $R_o = (1 + g_m R_S)r_o + R_S$ نیز می‌شود.

 

شکل ۵-۱ منبع جریان جی فتی (الف) بدون مقاومت در سورس (ب) با مقاومت متغیر در سورس

مثال ۲. با استفاده از جی فت با مشخصات $I_{DSS} = 8\text{mA}$ و $V_P = -2\text{V}$ و $r_o = 50\text{k}\Omega$ منبعی با جریان خروجی 2mA طراحی کنید و مقاومت خروجی منبع را به دست آورید. با فرض $V_{DD} = 12\text{V}$ ، حداکثر مقاومتی که می‌توان به درین آن وصل کرد را محاسبه نمایید.

حل. در طراحی منبع جریان جی فتی باید جریان I_{DSS} بزرگ‌تر از جریان خروجی موردنظر (I_O) باشد که این رابطه برقرار است. با توجه به پارامترهای جی فت و جریان خروجی داده شده، ولتاژ V_{GS} را محاسبه می‌کنیم

$$V_{GS} = V_P \left[1 - \frac{\sqrt{I_O}}{\sqrt{I_{DSS}}}\right] = -2 \left[1 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}\right] = -1\text{V}$$

با مشخص شدن V_{GS} ، مقدار مقاومت R_S به صورت زیر محاسبه می‌شود

$$R_S = -\frac{V_{GS}}{I_O} = \frac{1\text{V}}{2\text{mA}} = 500\Omega$$

برای عملکرد صحیح مدار باید جی فت در ناحیه فعال باشد؛ یعنی باید رابطه $V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$ برقرار باشد

$$V_{DD} - I_D(R_S + R_D) \geq V_{GS} - V_P \quad \Rightarrow \quad 12 - 2(0.5 + R_D) \geq (-1 + 2) \quad \Rightarrow \quad R_D \leq 5\text{k}\Omega$$


مقاومت خروجی مدار نیز به صورت زیر محاسبه می شود

$$R_o = (1 + g_m R_S) r_o + R_S = \left(1 + \left[\frac{2\sqrt{I_D I_{DSS}}}{|V_P|} \right] R_S \right) r_o + R_S \cong 150 \text{ k}\Omega$$

توجه داشته باشید که فرایند حل این مثال را می توان برای طراحی منابع جریان جی فتی به کار برد.

۶-۲ منبع جریان ماسفتی

در شکل ۶-۱، یک منبع جریان تک ترانزیستوری، پیاده سازی شده با ماسفت کانال n نشان داده شده است.

 

شکل ۶-۱ منبع جریان ساده ماسفتی

با توجه به مشخصه جریان - ولتاژ ماسفت و این که $V_{GS} = -R_S I_D$ ، جریان I_D به صورت زیر به دست می آید

$$I_D = K(V_{GS} - V_t)^2 = K(-R_S I_D - V_t)^2$$


$$K R_S^2 I_D^2 + (2K R_S V_t - 1) I_D + K V_t^2 = 0$$

با حل معادله درجه دو بالا، مقدار جریان خروجی به دست می آید که مستقل از منبع تغذیه است. توجه داشته باشید که در این منبع هم برای عملکرد صحیح مدار، باید ماسفت در ناحیه فعال کار کند و مقاومت خروجی آن هم مشابه منبع جریان جی فتی، برابر با $R_o = (1 + g_m R_S) r_o + R_S$ است.

نکته منابع جریان فتی (جی فتی و یا ماسفتی) دارای نویزپذیری کمتری هستند ولی مقاومت خروجی آن ها نسبت به منابع جریان دوقطبی کمتر است.

۳ آینه جریان و ویژگی های آن

در مدارهای میکروالکترونیک برای بایاس کردن تقویت کننده ها از منابع جریان ثابت استفاده می کنند. برای داشتن یک مدار بایاس با کیفیت بالا و مستقل از ولتاژ تغذیه و دما، می توان با استفاده از **مدار مرجع شکاف انرژی**، یک جریان طلایی به دست آورد. ولی در یک مدار مجتمع، ممکن است چندین جریان بایاس لازم شود که به دلیل پیچیدگی مدار شکاف انرژی، امکان استفاده از آن برای تمام منابع جریان یک مدار مجتمع ممکن نیست؛ بنابراین برای تولید این جریان طلایی در نقاط دیگر مدار، از **آینه جریان** استفاده می کنند که جریان طلایی تولید شده را گرفته و مضربی از آن را تحویل می دهد. مطابق شکل ۷-۱ آینه جریان، عنصری با حداقل سه پایانه است که یکی از پایانه ها میان ورودی و خروجی مشترک است. جریان خروجی (I_O) با ضریبی به نام **بهره منبع جریان** به جریان مرجع (I_{REF}) وابسته است و اگر بهره منبع جریان برابر با یک باشد، جریان ورودی در خروجی منعکس می شود و نام آینه جریان از همین مطلب گرفته شده است. مقاومت های سیگنال کوچک از دید جریان های I_O و I_{REF} را به ترتیب مقاومت خروجی (R_O) و مقاومت ورودی (R_i) می نامند.

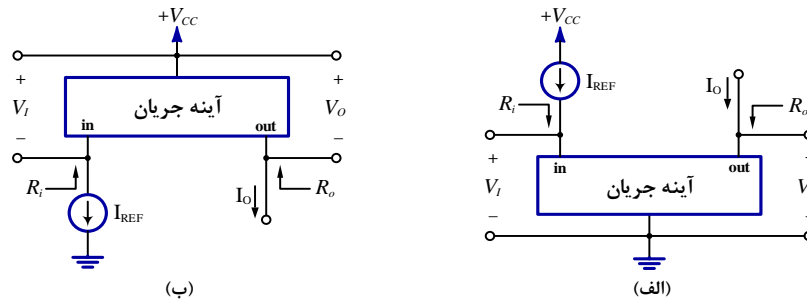

شکل ۷-۱ ساختار کلی آینه جریان (الف) با پایه مشترک $-V_{CC}$ (ب) با پایه مشترک $+V_{CC}$

آینه جریان یکی از اساسی‌ترین بلوک‌های سازنده در طراحی منابع جریان و مدارهای چرخاننده جریان در ICها است و می‌توان منابع جریان با ویژگی‌های متفاوتی را با استفاده از BJT یا FET پیاده‌سازی کرد.

۱-۳ ویژگی‌های آینه جریان ایده‌آل

مهم‌ترین ویژگی‌های یک آینه جریان ایده‌آل را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:

- ۱- مقاومت ورودی (R_i) برابر با صفر است.
- ۲- مقاومت خروجی (R_o) برابر با بینهایت است.
- ۳- جریان خروجی (I_o) مستقل از ولتاژ خروجی (V_o) است.
- ۴- حداقل ولتاژ خروجی ($V_o(\min)$) لازم برای عملکرد صحیح مدار، برابر با صفر است.
- ۵- ولتاژ ورودی (V_i) برابر با صفر است و تمامی ولتاژ منبع تغذیه بر روی منبع جریان مرجع قرار می‌گیرد.
- ۶- بهره آینه جریان، مستقل از فرکانس ورودی، منبع تغذیه، دما و مشخصات ترانزیستور است.

۲-۳ ویژگی‌های آینه جریان واقعی

به دلیل محدودیت در مدارهای الکترونیکی واقعی، برقراری شرایط ایده‌آل برای آینه جریان کار بسیار دشواری است. در آینه‌های جریان واقعی باید موارد زیر را در نظر گرفت:

مقاومت ورودی در آینه جریان واقعی، مقاومت ورودی (R_i) مقدار کوچکی دارد، ولی صفر نیست.

مقاومت خروجی در آینه جریان واقعی مقاومت خروجی (R_o) مقدار بزرگی دارد ولی بینهایت نیست.

مقاومت خروجی آینه جریان بر عملکرد بسیاری از مدارهایی که در آن‌ها آینه جریان به کار می‌رود تأثیر مستقیم دارد؛ برای مثال می‌توان به اثر آن روی بهره ولتاژ و نسبت حذف وجه مشترک در تقویت‌کننده‌های تفاضلی اشاره کرد که در فصل دوم همین کتاب با تقویت‌کننده‌های تفاضلی آشنا خواهیم شد.

با این‌که مقاومت خروجی آینه جریان واقعی با کاهش جریان خروجی، زیاد می‌شود ولی متأسفانه کاهش جریان خروجی باعث کاهش ماکزیمم سرعت کار مدار نیز می‌شود؛ بنابراین هنگام مقایسه مقاومت خروجی دو آینه جریان باید آن‌ها را به ازای جریان خروجی یکسان مقایسه کرد.

وابستگی جریان خروجی به ولتاژ خروجی ولتاژ خروجی (V_o) آینه جریان در اثر تغییرات بار یا منبع ولتاژ تغییر می‌کند و چون مقاومت خروجی آینه جریان واقعی محدود است؛ بنابراین جریان خروجی (I_o) با تغییر

ولتاژ خروجی (V_O) تغییر می‌کند. رابطه بین تغییرات ولتاژ خروجی (ΔV_O) و تغییرات جریان خروجی (ΔI_O) به صورت $\Delta I_O = \Delta V_O / R_O$ است و این نشان می‌دهد که هرچه مقدار مقاومت خروجی (R_O) آینه جریان بیشتر باشد، تغییرات جریان خروجی (I_O) کمتر و عملکرد آینه جریان بهتر خواهد بود.

حداقل ولتاژ خروجی در عمل، برای این که جریان خروجی (I_O) توسط جریان مرجع (I_{REF}) تعیین شود، لازم است ولتاژ خروجی (V_O) مقداری مثبت داشته باشد. حداقل مقدار ولتاژ خروجی $V_{O(min)}$ ، مقداری است که ترانزیستور طبقه خروجی را در ناحیه فعال نگه می‌دارد. کوچک بودن $V_{O(min)}$ در منابع جریان، ویژگی مطلوبی است؛ زیرا باعث می‌شود گستره ولتاژهای خروجی که به ازای آن مقاومت خروجی آینه جریان ثابت است، ماکزیمم شود و این در جاهایی که آینه جریان به عنوان بار فعال تقویت کننده‌ها به کار می‌رود، بسیار مهم است به ویژه در کاربردهایی که منبع تغذیه، ولتاژ پایینی دارد.

ولتاژ ورودی وقتی منبع جریان مرجع به پایانه ورودی یک آینه جریان وصل می‌شود، یک افت ولتاژ مثبت به نام V_I ایجاد می‌شود که ولتاژ موجود بر روی منبع جریان مرجع را کاهش می‌دهد. مینیمم کردن ولتاژ ورودی برای ساده تر شدن طراحی منبع جریان مرجع، به ویژه در کاربردهایی که منبع تغذیه کوچک است، امری حیاتی است.

بهره آینه جریان بهره آینه جریان واقعی به مشخصات ترانزیستورها وابسته است و با بهره آینه جریان ایده آل تفاوت دارد. برای درک این موضوع باید تعریفی از خطای ساختاری و خطای عدم انطباق ارائه دهیم.

خطای ساختاری: این خطا به دلیل محدودیت‌های عناصر الکترونیکی (مانند محدود بودن بتای ترانزیستورها) ایجاد می‌شود و اندازه آن به ساختار منبع جریان بستگی دارد و حتی در صورت انطباق کامل تمام عناصری که باید منطبق باشند، به وجود می‌آید.

خطای عدم انطباق: این خطا از عدم تطبیق عناصری که باید منطبق باشند، ایجاد می‌شود.

توجه کنید که بهره آینه جریان واقعی هرگز مستقل از فرکانس ورودی نیست ولی در این فصل عمدتاً سیگنال‌های dc و فرکانس پایین در نظر گرفته می‌شوند و به پاسخ فرکانسی آینه‌های جریان نمی‌پردازیم.

در ادامه این فصل آینه‌های جریان ساخته شده با BJT و FET را به طور کامل بررسی کرده و روش‌های مختلف بهبود آن‌ها را بیان می‌کنیم و سپس انواع منابع جریان طراحی شده با استفاده از مفهوم آینه جریان را تحلیل خواهیم کرد. در حالت کلی منظور از تحلیل یک آینه جریان، تعیین جریان خروجی، مقاومت‌های ورودی و خروجی، ولتاژ ورودی و حداقل ولتاژ خروجی منبع است. توجه کنید که واژه‌های **آینه جریان** و **منبع جریان** در بسیاری از موارد مفهوم یکسانی را منتقل می‌کنند ولی در نگاهی دقیق‌تر، در منبع جریان، جریان خروجی بسیار کمتر از آینه جریان به جریان ورودی و ولتاژ منبع تغذیه بستگی دارد.

۲ آینه جریان دو قطبی

در شکل ۸-۱ آینه جریان ساده ساخته شده با ترانزیستورهای npn و pnp نشان داده شده است. هر دو آینه جریان دارای تحلیل مشابهی هستند و ما در توضیح درس و بیان مفاهیم بیشتر روی تحلیل آینه جریان npn متمرکز خواهیم شد ولی مثال‌های متعددی هم برای تحلیل آینه‌های جریان pnp ارائه خواهیم کرد.



شکل ۸-۱ آینه جریان دوقطبی (الف) با ترانزیستورهای npn (ب) با ترانزیستورهای pnp

برای درک بهتر عملکرد آینه جریان، ابتدا یک تحلیل کیفی برای مدار شکل ۸-۱ (الف) ارائه می‌کنیم:

جریان مرجع در ترانزیستور Q_1 جاری می‌شود و جریان خروجی از کلکتور ترانزیستور Q_2 گرفته می‌شود. بدین دلیل ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 را به ترتیب ترانزیستورهای مرجع و خروجی می‌نامند.

بخش عمده‌ای از جریان مرجع I_{REF} در Q_1 جاری می‌شود و ولتاژ V_{BE1} متناظر با I_{REF} را تولید می‌کند.

آینه جریان زمانی عملکرد صحیحی دارد که هر دو ترانزیستور آن در ناحیه فعال کار کنند. ترانزیستور اتصال دیودی Q_1 ، به دلیل داشتن $V_{CB} = 0$ ، همواره در ناحیه فعال کار می‌کند؛ ولی قرار گرفتن ترانزیستور Q_2 در ناحیه فعال به مدار متصل به کلکتور آن بستگی دارد.

با توجه به نحوه اتصال ترانزیستورها مشاهده می‌شود که $V_{BE1} = V_{BE2}$ است.

منبع جریان آینه‌ای دوقطبی ساده در آینه جریان به وسیله روش‌های مختلفی می‌توان جریان مرجع I_{REF} را فراهم کرد که ساده‌ترین روش، استفاده از یک مقاومت مطابق مدارهای شکل ۹-۱ است.



شکل ۹-۱ منبع جریان آینه‌ای دوقطبی ساده (الف) با ترانزیستورهای npn (ب) با ترانزیستورهای pnp

این مدارها ساده‌ترین منابع جریان ساخته‌شده با آینه جریان هستند و در آن‌ها مقدار جریان مرجع را می‌توان به سادگی و با نوشتن تنها یک KVL در مدار به صورت زیر به دست آورد

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R}$$

مثال ۳. توضیح دهید که چرا مدارهای زیر را نمی‌توان به عنوان آینه جریان استفاده کرد؟



(الف) در این مدار هیچ جریان بیسی تأمین نشده است و به عبارتی ولتاژ بیس - امیتر ترانزیستورها تعریف نشده است؛ بنابراین عدم وجود جریان بیس باعث می‌شود جریان خروجی صفر باشد.

(ب) در این مدار با این که از ترانزیستور Q_1 جریان عبور می‌کند، ولی بایاس Q_1 همان بایاس معمولی است و مقدار جریان خروجی برابر با $I_O = I_S \exp(V_X/V_T)$ است که در صورت ثابت بودن V_X ، تابعی از دما است. در اینجا اگر از یک ترانزیستور با اتصال دیودی استفاده می‌کردیم V_X متناسب با $\ln\left(\frac{I_{REF}}{I_S}\right)$ ایجاد می‌شد. ■

۴-۱ تحلیل آینه جریان دوقطبی

در این بخش ابتدا رابطه اساسی بین جریان کلکتور ترانزیستورها را برای آینه جریان npn به دست می‌آوریم. سپس به تحلیل سیگنال کوچک آینه جریان پرداخته و مقاومت ورودی و مقاومت خروجی آن را تعیین می‌کنیم. در ادامه ولتاژ ورودی و حداقل ولتاژ خروجی لازم را مشخص می‌کنیم. توجه کنید که آینه جریان pnp هم تحلیل مشابهی دارد و در مثال‌ها به آن خواهیم پرداخت.

جریان خروجی با در نظر گرفتن اثر ولتاژ ارلی، جریان کلکتورهای Q_1 و Q_2 به صورت زیر هستند


$$I_{C1} = I_{S1} e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE1}}{V_{A1}}\right), \quad I_{C2} = I_{S2} e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE2}}{V_{A2}}\right)$$

همچنین در مدار آینه جریان روابط $V_{CE1} = V_{BE1}$ و $V_{BE1} = V_{BE2}$ برقرارند و می‌توان رابطه اساسی بین جریان کلکتورها را در آینه جریان دوقطبی به صورت زیر بیان کرد

$$\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = \frac{I_{S2}(1 + V_{CE2}/V_{A2})}{I_{S1}(1 + V_{CE1}/V_{A1})} \Rightarrow I_{C2} = \left(\frac{I_{S2}}{I_{S1}}\right) \left(\frac{1 + V_{CE2}/V_{A2}}{1 + V_{CE1}/V_{A1}}\right) I_{C1}$$

این رابطه کلی‌ترین رابطه برای تعیین جریان خروجی آینه جریان است ولی در ادامه رابطه جریان خروجی آینه جریان را با فرض بینهایت بودن ولتاژ ارلی و بتای ترانزیستورها نیز تعیین خواهیم کرد. استفاده از چنین فرض‌هایی به درک بهتر عملکرد آینه جریان کمک می‌کند. لازم به یادآوری است که ولتاژ ارلی بینهایت، به معنی نامحدود بودن r_o ترانزیستور یا چشم‌پوشی از تغییرات ولتاژ V_{CE} بوده و بینهایت بودن بتای ترانزیستور به معنی چشم‌پوشی از جریان بیس ترانزیستور است.

مقاومت ورودی می‌دانیم که روش کلی برای تعیین مقاومت ورودی یا خروجی در الکترونیک، قرار دادن منبع آزمون v_t در ورودی یا خروجی مدار و تعیین رابطه ولتاژ و جریان منبع آزمون است؛ بنابراین مقاومت ورودی آینه جریان دوقطبی را می‌توان از روی مدار شکل ۱-۱۰ به دست آورد.

 


شکل ۱-۱۰ مدار تعیین مقاومت ورودی آینه جریان دوقطبی

به دلیل سادگی مدار نیازی به نوشتن KVL و KCL در مدار وجود ندارد. با توجه به این که مقاومت معادل ترانزیستور اتصال دیودی Q_1 ، برابر با $r_{e1} \parallel r_{o1}$ است، مقاومت ورودی آینه جریان به صورت زیر خواهد بود

$$R_i = \frac{v_t}{i_t} = (r_{e1} \parallel r_{o1}) \parallel r_{\pi 2} \cong r_{e1}$$

مقاومت خروجی می‌دانید که مقاومت دینامیکی ترانزیستور اتصال دیودی Q_1 تقریباً برابر با r_{e1} است و لذا مدار ac برای تعیین مقاومت خروجی آینه جریان دوقطبی به صورت شکل ۱۱-۱ خواهد بود. واضح است که مقاومت خروجی آینه جریان برابر با $R_o = r_{o2}$ خواهد بود و مقاومت r_{e1} تأثیری روی آن ندارد. (چرا؟)

 

شکل ۱۱-۱ مدار تعیین مقاومت خروجی آینه جریان دوقطبی

حداقل ولتاژ خروجی این ولتاژ با توجه به قرار گرفتن ترانزیستور Q_2 در ناحیه فعال تعیین می‌شود

$$V_{O(min)} = V_{CE2(min)} = |V_{CE2(sat)}|$$

ولتاژ ورودی در این منبع جریان، ولتاژ ورودی به جریان خروجی مرتبط می‌شود اما خوشبختانه این ارتباط به گونه‌ای است که با تغییر جریان خروجی (I_O)، ولتاژ ورودی (V_I) تغییر اندکی خواهد داشت

$$V_I = V_{CE1} = V_{BE1} = V_{BE2} = V_T \ln \left(\frac{I_O}{I_{S2}} \right)$$

۲-۴ آینه جریان دوقطبی ایده‌آل

در آینه جریان دوقطبی ایده‌آل، ولتاژ ارلی و بتای ترانزیستورها، بینهایت فرض می‌شود. برای تعیین جریان خروجی آینه جریان، با استفاده از رابطه اساسی بین جریان کلکتورها و با فرض $V_A = \infty$ می‌توان نوشت:

$$\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = \frac{I_{S2}(1 + V_{CE2}/V_{A2})}{I_{S1}(1 + V_{CE1}/V_{A1})} \xrightarrow{V_A = \infty} I_{C2} = \left[\frac{I_{S2}}{I_{S1}} \right] I_{C1}$$

از طرفی با بینهایت بودن β ترانزیستورها، رابطه $I_{C1} = I_{REF}$ برقرار بوده و جریان خروجی برابر خواهد بود با:

$$I_O = \left[\frac{I_{S2}}{I_{S1}} \right] I_{REF}$$

رابطه اخیر به شرطی صادق است که Q_2 در ناحیه فعال باشد و از روی آن نتایج زیر را می‌توان گرفت:

۱- اگر رابطه بین سطح امیتر ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 به صورت $A_{E2} = nA_{E1}$ باشد

$$I_O = \left(\frac{I_{S2}}{I_{S1}} \right) I_{REF} \xrightarrow{I_{S2} = nI_{S1}} I_O = nI_{REF}$$


۲- اگر رابطه بین سطح امیتر ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 به صورت $A_{E1} = nA_{E2}$ باشد

$$I_O = \left(\frac{I_{S2}}{I_{S1}} \right) I_{REF} \xrightarrow{I_{S1} = nI_{S2}} I_O = \frac{I_{REF}}{n}$$

۳- اگر سطح امیتر Q_1 و Q_2 برابر باشد، $I_O = I_{REF}$ و به عبارتی جریان مرجع در خروجی منعکس می‌شود.


نکته واضح است که ایجاد نسخه‌های دیگری از I_{REF} پیچیدگی مدار را افزایش نمی‌دهد و هر جریان خروجی دلخواه را می‌توان از جریان مرجع ثابت به دست آورد؛ ولی از طرفی سطح تراشه برای نسبت‌های سطح امیتر بزرگ‌تر از پنج به یک ($n \geq 5$) بزرگ می‌شود که امری نامطلوب است و باید در ایجاد نسبت‌های بزرگ جریان، به جای افزایش سطح امیتر ترانزیستورها، از روش‌های دیگری استفاده گردد.

نکته می‌دانیم که n برابر شدن مساحت امیتر، معادل با موازی کردن n ترانزیستور مشابه است. پس برای تولید n برابر جریان مرجع در خروجی، کافی است n ترانزیستور موازی در خروجی و به‌طور مشابه برای تولید $1/n$ از جریان مرجع در خروجی، n ترانزیستور موازی به‌جای ترانزیستور مرجع قرار گیرد.

 

شکل ۱-۱۲ موازی بستن n ترانزیستور و نمایش معادل آن‌ها

 مثال ۴. جریان خروجی منبع جریان زیر، 0.2mA است. با فرض $V_A = \infty$ ، $V_{BE} = 0.7\text{V}$ ، $V_{EC(sat)} = 0.2\text{V}$ و $\beta \gg 1$ ، بیشترین مقاومتی که این منبع جریان می‌تواند راه‌اندازی کند، چقدر است؟




حل. در آینه جریان ایده‌آل $I_R = I_O$ است لذا مقاومت R برابر است با:

$$R = \frac{5 - V_{BE1}}{I_R} = \frac{5\text{V} - 0.7\text{V}}{0.2\text{mA}} = 21.5\text{k}\Omega$$

بیشترین مقدار R_L با توجه به عملکرد Q_2 در ناحیه فعال به دست می‌آید

$$V_{EC} = 5 - I_O R_L > V_{EC(sat)} \Rightarrow R_L < 24\text{k}\Omega$$

 مثال ۵. در مدار زیر با فرض $I_{S1} = 2I_{S2} = 4I_{S3}$ و $\beta \gg 1$ و $V_A = \infty$ ، جریان خروجی را محاسبه کنید.



حل. ابتدا جریان مرجع را به دست می‌آوریم و سپس با توجه به سطح امیتر


ترانزیستورها، جریان کلکتورها را مشخص و I_O را محاسبه می‌کنیم

$$I_{C1} \cong I_{REF} = \frac{10\text{V} - 0.7\text{V}}{9.3\text{k}\Omega} = 1\text{mA}$$

$$I_O = I_{C2} + I_{C3} = 0.5I_{C1} + 0.25I_{C1} = 0.5\text{mA} + 0.25\text{mA} = 0.75\text{mA}$$

حداکثر ولتاژ $10 - V_{EC(sat)}$ را می‌توان به کلکتورهای Q_1 و Q_2 وصل کرد.

 مثال ۶. در مدار شکل زیر با فرض $I_{S2} = 2I_{S1}$ ، مقدار جریان I_O را محاسبه نمایید. مشخصات ترانزیستورها را



به‌صورت $V_{BE} = 0.7\text{V}$ و $\beta = 100$ و $V_{CE(sat)} = 0.3\text{V}$ در نظر بگیرید.

حل. جریان I_{REF} گذرنده از مقاومت $4.3\text{k}\Omega$ برابر خواهد بود با:

$$I_{REF} = \frac{5\text{V} - 0.7\text{V}}{4.3\text{k}\Omega} = 1\text{mA}$$

با توجه به $I_{S2} = 2I_{S1}$ ، مقدار جریان خروجی $I_O = 2I_{REF} = 2\text{mA}$


خواهد بود اما به شرطی که ترانزیستور Q_2 در ناحیه فعال باشد

$$V_{CE2} = 5\text{V} - 4.7\text{k}\Omega \times 2\text{mA} < V_{CE(sat)}$$

ولی به ازای $I_O = 2\text{mA}$ ترانزیستور Q_2 در ناحیه اشباع قرار دارد و جریان I_O به‌صورت زیر محاسبه می‌شود

$$I_O = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_{C2}} = \frac{5\text{V} - 0.3\text{V}}{4.7\text{k}\Omega} = 1\text{mA}$$

 مثال ۷. آینه جریان شکل زیر، جریان $I_O = 0.5\text{mA}$ را به مدار می‌دهد و بودجه توان 2mW است. مقدار جریان I_{REF} لازم و اندازه نسبی Q_2 و Q_1 را تعیین کنید. برای ترانزیستورها $V_A = \infty$ و $\beta \gg 1$ فرض شود.



حل. بودجه توان مدار، همان توان کشیده شده از منبع تغذیه V_{CC} است


$$P = V_{CC}(I_{REF} + I_O)$$

با داشتن بودجه توان و جریان I_O ، مقدار I_{REF} به صورت زیر تعیین می‌شود

$$I_{REF} = \frac{P}{V_{CC}} - I_O = \frac{2\text{mW}}{2.5\text{V}} - 0.5\text{mA} = 0.3\text{mA}$$

در نتیجه اندازه نسبی Q_2 و Q_1 برابر $A_{E2}/A_{E1} = I_O/I_{REF} = 5/3$ است.

 مثال ۸. در مدار شکل زیر ترانزیستورها مشابه هستند. با فرض بتای بسیار بزرگ و ولتاژ ارلی بینهایت برای ترانزیستورها، ولتاژ خروجی V_O را تعیین کنید.



حل. جریان گذرنده از مقاومت $9.3\text{k}\Omega$ به طور مساوی بین ترانزیستورهای


Q_2 و Q_1 تقسیم می‌شود و جریان Q_3 هم با جریان آن‌ها برابر خواهد بود

$$I_{REF} = \frac{10\text{V} - 0.7\text{V}}{9.3\text{k}\Omega} = 1\text{mA} \Rightarrow I_{C1} = I_{C2} = I_{C3} = 0.5\text{mA}$$

$$V_O = 10\text{k}\Omega \times I_{C3} = 10\text{k}\Omega \times 0.5\text{mA} = 5\text{V}$$

ترانزیستور Q_3 در ناحیه فعال قرار دارد و تحلیل بالا معتبر است.

 مثال ۹. در مدار آینه جریان شکل زیر، R و V_{CC} را طوری تعیین کنید که جریان خروجی در دمای 25°C برابر $I_O = 100\mu\text{A}$ شود و در دمای 75°C خطایی کمتر از 5 درصد داشته باشد. برای ترانزیستورها β بسیار بزرگ و در دمای 25°C ، $V_{BE} = 700\text{mV}$ و ضریب حرارتی V_{BE} برابر $-2\text{mV}/^\circ\text{C}$ است.



حل. برای $\beta \gg 1$ ، خطای نسبی I_O از رابطه زیر به دست می‌آید

$$I_O = I_{REF} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} \Rightarrow \frac{\Delta I_O}{I_O} = -\frac{1}{I_O} \left(\frac{\Delta V_{BE}}{R} \right)$$

کل تغییرات V_{BE} در گستره دمایی داده شده -100mV است


$$\Delta V_{BE} = -2 \frac{\text{mV}}{^\circ\text{C}} \times (75^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) = -100\text{mV}$$

حال مقادیر مقاومت R و منبع تغذیه V_{CC} به صورت زیر تعیین می‌شوند

$$\frac{\Delta I_O}{I_O} = -\frac{1}{100\mu\text{A}} \left(\frac{-100\text{mV}}{R} \right) = 0.05 \Rightarrow R = 20\text{k}\Omega$$

$$V_{CC} = RI_O + V_{BE} = 20\text{k}\Omega \times 0.1\text{mA} + 0.7\text{V} = 2.7\text{V}$$

مثال ۱۰. در مدار شکل زیر با فرض ایده‌آل بودن عناصر مدار، مقدار جریان I_O و ماکزیمم ولتاژ کلکتور Q_2 را به دست آورید. برای ترانزیستورها $|V_{BE}| = 0.6\text{V}$ و $\beta \gg 1$ فرض شود.

 

حل. در آپامپ، ولتاژ پایه‌های منفی و مثبت آن برابر هستند


$$V^+ = V^- = 10V \Rightarrow V_{C1} = V_{B1} = V_{B2} = 10V$$

$$V_{E1} = V_{E2} = V_{EB} + V_B = 0.6 + 10 = 10.6V$$

$$I_O = I_{C2} = I_{C1} = I_R = \frac{10V}{1k\Omega} = 10mA$$

ماکزیمم ولتاژ V_{C2} بر اساس قرار گرفتن آن در ناحیه فعال تعیین می‌شود؛ لذا با فرض $V_{EC(sat)} = 0$ ، ماکزیمم ولتاژ کلکتور 10.6V است.

 مثال ۱۱. در مدار شکل زیر با فرض مشابه بودن ترانزیستورها و بزرگ بودن β ، ولتاژ V_O را محاسبه کنید.



حل. با چشم‌پوشی از جریان بیس‌ها و این‌که ترکیب ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 آینه جریان هستند، می‌توان نوشت:

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{10V - 0.7V}{9.3k\Omega} = 1mA \Rightarrow I_{C3} = I_{C2} = 1mA$$


ولتاژ امیتر Q_4 برابر 5V و جریان مقاومت 1kΩ برابر 1mA است

$$V_{E4} = 5V - V_{BE3} + V_{EB4} = 5V \Rightarrow I_1 = \frac{10V - 5V}{1k\Omega} = 5mA$$

حال جریان I_{C4} تعیین و از روی آن ولتاژ V_O محاسبه می‌شود

$$I_{C4} = I_1 - I_{C3} = 4mA \Rightarrow V_O = 1k\Omega \times 4mA = 4V$$

 مثال ۱۲. در مدار زیر رابطه بین سطح امیتر ترانزیستورها به صورت $I_{S1} = I_{S2} = 2I_{S3}$ است. با فرض $\beta \gg 1$ و $V_{EC(sat)} = 0.5V$ و $V_{BE} = 0.7V$ حداکثر مقدار مقاومت R برای عملکرد صحیح مدار را تعیین کنید.




حل. در این مدار جریان مرجع برای آینه جریان pnp تشکیل شده از ترانزیستورهای Q_1 ، Q_2 و Q_3 توسط ترانزیستور Q_4 تأمین می‌شود و برابر 1mA است. از رابطه بین سطح امیترها، جریان ترانزیستورها و در نتیجه جریان مقاومت R به صورت زیر به دست می‌آید

$$I_{C1} = I_{C2} = 2I_{C3} = 1mA \Rightarrow I_R = I_{C2} + I_{C3} = 1.5mA$$

مقدار R با توجه به قرار گرفتن ترانزیستورهای خروجی در ناحیه فعال و عملکرد صحیح مدار تعیین می‌شود

$$10 - V_O > V_{EC(sat)} \xrightarrow{V_O = R \times 1.5mA} R < 6.33k\Omega$$

 مثال ۱۳. در مدار شکل زیر با فرض مشابه بودن ترانزیستورها و بزرگ بودن بتا، جریان I_{C5} را تعیین کنید.



حل. برای رسیدن به جریان Q_5 باید تک تک جریان‌ها را از چپ به راست و با چشم‌پوشی از جریان بیس‌ها تعیین کنیم. ابتدا جریان مقاومت $10k\Omega$ را تعیین می‌کنیم که جریان I_{C1} نیز با آن برابر است

$$I_{10k} = \frac{10V - V_{BE1} - (-0.7V)}{10k\Omega} = 1mA$$

ترکیب ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 آینه جریان ایده‌آل هستند بنابراین $I_{C2} = I_{C1} = 1mA$ خواهد بود. حال با تعیین I_1 و نوشتن KCL در کلکتور Q_2 مقدار جریان I_{C3} به صورت زیر به دست می‌آید

$$I_1 = \frac{10V - V_{BE3} - (-0.7V)}{4k\Omega} = 2.5mA \quad \Rightarrow \quad I_{C3} = I_1 - I_{C2} = 1.5mA$$


چون ترکیب ترانزیستورهای Q_3 و Q_4 هم آینه جریان ایده‌آل هستند لذا $I_{C4} = I_{C3} = 1.5mA$ خواهد بود و سرانجام با تعیین I_2 و نوشتن KCL در کلکتور Q_4 مقدار جریان I_{C5} به صورت زیر به دست می‌آید

$$I_2 = \frac{10V - V_{BE5} - (-0.7V)}{2k\Omega} = 5mA \quad \Rightarrow \quad I_{C5} = I_2 - I_{C4} = 3.5mA$$

■

نکته در ساخت آینه جریان دوقطبی ممکن است مقاومت انگلی در امیتر و بیس ترانزیستورها به وجود آید و باعث انحراف جریان خروجی از مقدار نامی خود شود. در مثال‌های زیر به این موضوع می‌پردازیم.

 مثال ۱۴. در مدار (الف)، جریان I_O نصف مقدار نامی و در (ب) جریان I_O دو برابر مقدار نامی‌اش است. با فرض تشابه ترانزیستورها و $\beta \gg 1$ ، مقدار مقاومت انگلی R_P را برحسب دیگر پارامترهای مدار به دست آورید.



(الف) در این مدار $I_O = 0.5I_{REF}$ و با نوشتن KVL در حلقه BE ترانزیستورها مقدار R_P تعیین می‌شود

$$V_{BE1} = V_{BE2} + I_O R_P \quad \Rightarrow \quad V_T \ln\left(\frac{I_{REF}}{I_{S1}}\right) = V_T \ln\left(\frac{0.5I_{REF}}{I_{S2}}\right) + \left(\frac{I_{REF}}{2}\right) R_P$$


$$V_T \ln(2) = \left(\frac{I_{REF}}{2}\right) R_P \quad \Rightarrow \quad R_P = \frac{2V_T \ln(2)}{I_{REF}}$$

(ب) در این مدار $I_O = 2I_{REF}$ و با نوشتن KVL در حلقه BE ترانزیستورها مقدار R_P تعیین می‌شود


$$V_{BE1} + I_{REF}R_P = V_{BE2} \Rightarrow V_T \ln\left(\frac{I_{REF}}{I_{S1}}\right) + I_{REF}R_P = V_T \ln\left(\frac{2I_{REF}}{I_{S2}}\right)$$

$$I_{REF}R_P = V_T \ln(2) \Rightarrow R_P = \frac{V_T \ln(2)}{I_{REF}}$$

 مثال ۱۵. در مدار (الف) جریان I_O از مقدار نامی‌اش 10% بیشتر و در مدار (ب) جریان I_O از مقدار نامی‌اش 10% کمتر است. با فرض مشابه بودن ترانزیستورها و $\beta \gg 1$ ، مقدار مقاومت انگلی R_P را برحسب دیگر پارامترهای مدار به دست آورید.



(ب)

 

(الف)

(الف) با فرض $I_O = 1.1I_{REF}$ و نوشتن KVL در حلقه BE ترانزیستورها مقدار R_P به دست می‌آید

$$V_{BE1} + \frac{I_{C1}R_P}{\beta} = V_{BE2} \Rightarrow V_T \ln\left(\frac{I_{REF}}{I_{S1}}\right) + \frac{I_{C1}R_P}{\beta} = V_T \ln\left(\frac{1.1I_{REF}}{I_{S2}}\right)$$

$$\frac{I_{C1}}{\beta}R_P = V_T \ln(1.1) \Rightarrow R_P = \frac{\beta V_T \ln(1.1)}{I_{C1}}$$

حال با اعمال KCL در بیس Q_2 ، جریان I_{C1} را تعیین و در رابطه بالا قرار می‌دهیم تا R_P تعیین گردد

$$I_{REF} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta} + \frac{I_O}{\beta} \Rightarrow I_{C1} = \frac{\beta I_{REF} - I_O}{\beta + 1} \Rightarrow R_P = \frac{\beta(\beta + 1)V_T \ln(1.1)}{\beta I_{REF} - I_O}$$

(ب) با فرض $I_O = 0.9I_{C1}$ و نوشتن KVL در حلقه BE ترانزیستورها رابطه‌ای برای R_P به دست می‌آید


$$V_{BE1} = \frac{I_O}{\beta}R_P + V_{BE2} \Rightarrow V_T \ln\left(\frac{I_{C1}}{I_{S1}}\right) = \frac{I_O}{\beta}R_P + V_T \ln\left(\frac{I_O}{I_{S2}}\right)$$

$$\frac{I_O}{\beta}R_P = V_T \ln(1.1) \Rightarrow R_P = \frac{\beta V_T \ln(1.1)}{0.9I_{C1}}$$

با اعمال KCL در بیس ترانزیستور Q_2 ، جریان I_{C1} را محاسبه کرده و در رابطه بالا قرار می‌دهیم

$$I_{REF} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta} + \frac{I_O}{\beta} \Rightarrow I_{C1} = \frac{\beta I_{REF} - I_O}{\beta + 1} \Rightarrow R_P = \frac{\beta(\beta + 1)V_T \ln(1.1)}{0.9(\beta I_{REF} - I_O)}$$

 مثال ۱۶. در مدار شکل زیر ترانزیستورها مشابه بوده و بتای ترانزیستورها بسیار بزرگ است. مقدار مقاومت R را به گونه‌ای بیابید که رابطه $I_O = 0.1I_{REF}$ برقرار باشد.



حل. با توجه به بزرگ بودن بتای ترانزیستورها، جریان بیس آن‌ها را برابر با صفر در نظر گرفته و لذا جریان 0.1mA از مقاومت R_p می‌گذرد. با نوشتن KVL در حلقه BE ترانزیستورها خواهیم داشت:


$$0.1\text{mA} \times R_p = V_{BE1} - V_{BE2} = V_T \ln \left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}} \right)$$

$$R_p = \left(\frac{25\text{mV}}{0.1\text{mA}} \right) \ln \left(\frac{I_{REF} - 0.1\text{mA}}{0.1I_{REF}} \right) = 250\Omega \ln 9$$

توجه کنید که مقدار I_{C1} از KCL در کلکتور Q_1 و با فرض صفر بودن جریان بیس‌ها به دست آمده است.

۳-۴ آینه جریان دوقطبی با بتای محدود و ولتاژ ارلی بینهایت

در آینه جریان دوقطبی اگر β ترانزیستورها محدود باشد، در تعیین جریان خروجی باید جریان بیس‌ها را هم در نظر بگیریم. آینه جریان شکل ۱۳-۱ را در نظر بگیرید که در آن بتای ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 به ترتیب β_1 و β_2 بوده و ولتاژ ارلی ترانزیستورها بینهایت است.

 

شکل ۱۳-۱ آینه جریان دوقطبی با بتای محدود و ولتاژ ارلی بینهایت

با نوشتن KCL در بیس ترانزیستورها و با فرض $I_{S2} = nI_{S1}$ و در نتیجه $I_{C2} = nI_{C1}$ خواهیم داشت:

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = \left(1 + \frac{1}{\beta_1} \right) I_{C1} + \frac{I_{C2}}{\beta_2}$$

$$I_{REF} = \left(1 + \frac{1}{\beta_1} \right) \frac{I_{C2}}{n} + \frac{I_{C2}}{\beta_2} = I_{C2} \left[\left(1 + \frac{1}{\beta_1} \right) \left(\frac{1}{n} \right) + \frac{1}{\beta_2} \right]$$

و با توجه به این که $I_O = I_{C2}$ است، بنابراین رابطه جریان خروجی به صورت زیر خواهد بود


$$I_O = \frac{I_{REF}}{\left[\left(1 + \frac{1}{\beta_1} \right) \left(\frac{1}{n} \right) + \frac{1}{\beta_2} \right]}$$

اگر β ترانزیستورها برابر باشد جریان خروجی به صورت زیر بوده و برای ترانزیستورهای مشابه، $n = 1$ است

$$I_O = \frac{nI_{REF}}{1 + (n+1)/\beta} \xrightarrow{I_{S2}=I_{S1}} I_O = \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta}$$

نکته اگر مطابق شکل ۱۴-۱ تعداد خروجی‌های آینه جریان افزایش یابد، اثر محدود بودن بتا جدی‌تر می‌شود زیرا با اضافه کردن ترانزیستورهای بیشتر، منبع جریان مرجع باید جریان بیس آن‌ها را تأمین کند. برای تعیین جریان خروجی هر یک از ترانزیستورها، باید در گره x یک KCL بنویسیم

$$I_{REF} = I_{C0} + I_{B0} + I_{B1} + I_{B2} + \dots + I_{BN}$$

 

شکل ۱۴-۱ آینه جریان با n جریان خروجی

با فرض $I_{SK} = n_k I_{S0}$ که در آن k شماره ترانزیستور خروجی است، جریان خروجی I_{OK} برابر خواهد بود با:

$$I_{OK} = \frac{n_k I_{REF}}{1 + \frac{1}{\beta_0} + \frac{n_1}{\beta_1} + \frac{n_2}{\beta_2} + \dots + \frac{n_N}{\beta_N}}$$

و اگر ترانزیستورها مشابه باشند، همه جریان‌های خروجی برابر و به صورت زیر خواهند بود

$$I_{O1} = I_{O2} = \dots = I_{ON} = \frac{I_{REF}}{1 + (N+1)/\beta}$$

مثال ۱۷. در آینه جریان زیر کمترین مقدار β را طوری تعیین کنید که جریان خروجی در محدوده 5 درصدی


مقدار نامی ($n I_{REF}$) باشد. اگر $\beta = 100$ باشد ماکزیمم مقدار n چقدر است؟

حل. برای برآورده شدن خواسته مسئله باید داشته باشیم:

$$\frac{I_O}{n I_{REF}} > 0.95 \Rightarrow \frac{1}{1 + (n+1)/\beta} > 0.95$$

$$1 + (n+1)/\beta < 1.05 \Rightarrow \beta > 20(n+1)$$

 واضح است که برای $\beta = 100$ ماکزیمم مقدار n برابر 4 خواهد بود.



۴-۴ آینه جریان دوقطبی با بتا و ولتاژ ارلی محدود

در آینه جریان اگر Q_1 و Q_2 دارای بتا و ولتاژ ارلی یکسانی باشند و $I_{S2} = n I_{S1}$ باشد، می‌توان نشان داد جریان

خروجی از رابطه زیر به دست می‌آید و برای ترانزیستورهای کاملاً تطبیق یافته $n = 1$ است.

$$I_O \cong \frac{n I_{REF}}{1 + \frac{n+1}{\beta}} \left(1 + \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{V_A} \right) \xrightarrow{V_{CE1} = V_{BE1}} I_O \cong \frac{n I_{REF}}{1 + \frac{n+1}{\beta}} \left(1 + \frac{V_{CE2} - V_{BE1}}{V_A} \right)$$

نکته رابطه بالا نشان می‌دهد که محدود بودن ولتاژ ارلی باعث می‌شود که با افزایش ولتاژ کلکتور ترانزیستور خروجی، جریان خروجی I_O افزایش یابد و می‌دانیم با افزایش I_O مقاومت خروجی منبع جریان کاهش خواهد یافت؛ بنابراین وابستگی I_O به V_O توسط مقاومت خروجی Q_2 (r_{o2}) تعیین می‌شود.

نکته در آینه جریان محدود بودن بتای ترانزیستور باعث می‌شود جریان خروجی منبع I_O با جریان مرجع I_{REF} برابر نباشد و کمتر از آن باشد. ولی مقاومت خروجی محدود ترانزیستور خروجی باعث افزایش I_O می‌شود و می‌تواند این کاهش جریان را جبران کند.

خطای ساختاری آینه جریان دوقطبی در آینه جریان دوقطبی مقدار نامی جریان خروجی برابر $n I_{REF}$

است. خطای ساختاری بهره جریان از دو عامل محدود بودن بتا و محدود بودن مقاومت خروجی ترانزیستورها

(اثر ولتاژ ارلی) ناشی می‌شود. مقدار نسبی خطای ساختاری بهره جریان برابر است با:

$$\epsilon = \frac{I_O - nI_{REF}}{nI_{REF}} = \left[\frac{1 + (V_{CE2} - V_{CE1})/V_A}{1 + (n+1)/\beta} - 1 \right] \cong \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{V_A} - \frac{n+1}{\beta}$$

مثال ۱۸. در آینه جریان ساده با ترانزیستورهای تطبیق یافته، $V_{BE} = 0.6V$ و $V_{CE2} = 30V$ است. به ازای ولتاژ ارلی $V_A = 100V$ ، اثر محدود بودن ولتاژ ارلی را بر جریان خروجی منبع بررسی کنید.

حل. با چشم‌پوشی از اثر ولتاژ ارلی، $I_{C2} = I_{C1}$ است ولی برای $V_A = 100V$ ، جریان خروجی منبع تا 23% با مقداری که با فرض بینهایت بودن مقاومت خروجی ترانزیستور محاسبه شده است، تفاوت دارد

$$\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = \frac{1 + V_{CE2}/V_A}{1 + V_{CE1}/V_A} = \frac{1 + 0.3}{1 + 0.06} = 1.23$$

مثال ۱۹. اگر در آینه جریان $I_{REF} = 100\mu A$ ، $\beta = 150$ و $V_A = 150V$ باشد، به ازای چه ولتاژ خروجی، $I_O = 100\mu A$ می‌شود و در چه گستره‌ای از ولتاژهای خروجی، مقادیر I_O و I_{REF} کمتر از 1 درصد تفاوت دارند؟

حل. محدود بودن بتا باعث کاهش و محدود بودن ولتاژ ارلی باعث افزایش I_O می‌شود که این موضوع در این مسئله دیده می‌شود. با استفاده از رابطه جریان خروجی شرط برآورده شدن خواسته مسئله را تعیین می‌کنیم

$$I_O \cong \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} \left(1 + \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{V_A} \right) \Rightarrow 100\mu A \cong \frac{100\mu A}{1 + 2/150} \left(1 + \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{150} \right)$$


$$1 + \frac{2}{150} = \left(1 + \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{150} \right) \Rightarrow V_{CE2} = 2.7V$$

برای داشتن اختلاف یک درصدی بین جریان مرجع و جریان خروجی، باید داشته باشیم:

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = 0.99 \Rightarrow \frac{1}{(1 + 2/150)} \left(1 + \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{150} \right) = 0.99$$

$$(150 + V_{CE2} - V_{CE1}) = 155.5 \quad \xrightarrow{V_{CE1} = V_{BE1}} \quad V_{CE2} = 6.2V$$

 مثال ۲۰. در مدار شکل زیر برای تمامی ترانزیستورها $V_A = 200V$ و $\beta = 100$ است. به ازای $I_{REF} = 1mA$ مقاومت R ، جریان‌های خروجی و مقاومت‌های خروجی آن‌ها را بیابید.



حل. ابتدا از روی جریان مرجع داده‌شده، مقدار مقاومت R را تعیین می‌کنیم

$$I_{REF} = \frac{V_{EE} - 2V_{BE}}{R} = 1mA \Rightarrow R = \frac{5 - 1.4}{1mA} = 3.6k\Omega$$


به دلیل تشابه ترانزیستورها، جریان هر شش ترانزیستور خروجی برابر I و مقاومت خروجی آن‌ها r_o خواهد بود

$$I = \frac{I_{REF}}{1 + (n+1)/\beta} = \frac{1mA}{1 + 0.07} = 0.93mA, \quad r_o = \frac{V_A}{I} = \frac{200}{0.93} = 215k\Omega$$

جریان خروجی و مقاومت خروجی مربوط به هر سه جریان خروجی عبارت‌اند از:

$$\begin{aligned} I_{O1} = I = 0.93mA & & I_{O2} = 2I = 1.86mA & & I_{O3} = 3I = 2.79mA \\ R_{O1} = r_{o3} = 215k\Omega & & R_{O2} = r_{o4} \parallel r_{o5} = 107.5k\Omega & & R_{O3} = r_{o6} \parallel r_{o7} \parallel r_{o8} = 71.7k\Omega \end{aligned}$$

 مثال ۲۱. جریان خروجی و مقاومت خروجی منبع جریان زیر را تعیین کنید. جریان خروجی را برای حالت V_O برابر با 30 ولت به دست آورید. برای ترانزیستورها $\beta = 100$ و $V_A = 100$ فرض شود.




حل. دو ترانزیستور مرجع و سه ترانزیستور خروجی داریم لذا در رابطه جریان خروجی $n = 3/2$ خواهد بود

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - V_{BE1}}{R_{REF}} = \frac{15 - 0.6}{10} = 1.44mA$$

$$I_O = \left[\frac{nI_{REF}}{1 + (n+1)/\beta} \right] \left[1 + \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{V_A} \right] = \left(\frac{1.5 \times 1.44}{1 + (1.5+1)/100} \right) \left(1 + \frac{30 - 0.6}{100} \right) = 2.7mA$$

$$R_o = \frac{V_A}{I_O} = \frac{100}{2.7mA} = 37k\Omega$$

 مثال ۲۲. در مدار زیر با فرض تشابه ترانزیستورها و $\beta \gg 1$ و $V_A = 100V$ ، ولتاژ V_O را محاسبه کنید.



حل. با فرض $\beta \gg 1$ ، جریان مقاومت $30k\Omega$ و I_{C1} برابر خواهد بود


$$I_{C1} = \frac{30.7V - 0.7V}{30k\Omega} = 1mA$$

با در نظر گرفتن اثر ولتاژ ارلی و این که $V_{CE2} = 30V - V_{BE3} = 30V$ و $V_{CE1} = V_{BE1} = 0.7V$ است جریان I_{C2} به صورت زیر به دست می‌آید

$$I_{C2} = \left(1 + \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{V_A} \right) I_{C1} \cong \left(1 + \frac{30 - 0.7}{100} \right) 1mA \cong 1.3mA$$

سرانجام ولتاژ خروجی برابر $V_O = 30.7 - 4 \times 1.3 = 25.5V$ می‌شود.

 مثال ۲۳. در مدار آینه جریان شکل زیر R را طوری تعیین کنید که $I_O = 2mA$ شود. در این مدار اگر ولتاژ خروجی بین 1V تا 15V تغییر کند تغییرات جریان خروجی چقدر خواهد شد؟ برای ترانزیستورها $\beta \gg 1$ و $V_A = 100V$ و $V_{BE} = 0.7V$ فرض شود.



حل. با چشم‌پوشی از محدودیت بتا و ولتاژ ارلی، $I_O = I_{REF}$ خواهد بود


$$I_O = I_{REF} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} \Rightarrow R = \frac{15V - 0.7V}{2mA} = 7.15k\Omega$$

وابستگی I_O به V_O با مقاومت خروجی r_{o2} تعیین می‌شود

$$\Delta I_O = \frac{\Delta V_O}{r_{o2}} = \left(\frac{I_{C2}}{V_A}\right) \Delta V_O = \frac{15V - 1V}{50k\Omega} = 0.28mA$$

۵-۴ مدارهای چرخاننده جریان

در مدارات مجتمع برای بایاس طبقه‌های مختلف لازم است جریان مرجع در یک محل تولید شود و توسط مدارات آینه جریان نسبت‌های دلخواه و مختلفی از جریان مرجع در سایر قسمت‌های مدار، بازتولید گردد. این کار توسط مدارهای چرخاننده جریان انجام می‌شود و نمونه‌ای از آن در شکل ۱-۱۵ آورده شده است.

 

شکل ۱-۱۵ یک نمونه مدار چرخاننده جریان با استفاده از آینه‌های جریان npn و pnp

با فرض بتا و ولتاژ ارلی نامحدود برای ترانزیستورها، یک تحلیلی کیفی برای مدار شکل ۱-۱۵ ارائه می‌کنیم:

✚ جریان مرجع I_{REF} در شاخه شامل ترانزیستور Q_1 ، مقاومت R و ترانزیستور Q_2 تولید می‌شود

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{EB1} - V_{EB2}}{R}$$

✚ ترکیب ترانزیستورهای Q_1 و Q_3 یک مدار آینه جریان تشکیل می‌دهد؛ بنابراین Q_3 جریان ثابت $I_1 = I_{REF}$ را فراهم کرده و می‌تواند آن را به هر باری تحویل دهد به شرطی که Q_3 در ناحیه فعال کار کند و به اشباع نرود یعنی رابطه $V_{C3} < V_{CC} - V_{EB3}$ برقرار باشد.


✚ ترانزیستورهای موازی Q_5 و Q_6 به همراه Q_1 یک آینه جریان بوده و لذا $I_3 = 2I_{REF}$ است. توجه کنید که ترکیب موازی Q_5 و Q_6 هم‌ارز ترانزیستوری است که A_E آن، دو برابر A_E ترانزیستور Q_1 است.

✚ ترکیب ترانزیستورهای Q_2 و Q_4 یک آینه جریان هستند؛ بنابراین Q_4 جریان ثابت $I_2 = I_{REF}$ را تأمین می‌کند به شرطی که Q_4 در ناحیه فعال کار کند یعنی رابطه $V_{C4} > -V_{EE} + V_{BE4}$ برقرار باشد.

✚ با این‌که Q_3 و Q_4 جریان یکسانی را تأمین می‌کنند ولی این کار را به دو صورت متفاوت انجام می‌دهند؛ Q_3 جریان خود را در بخش‌هایی از مدار می‌تواند بیرون دهد که ولتاژ آن‌ها از $V_{CC} - V_{EB3}$ تجاوز نکند. از طرفی Q_4 از بخش‌هایی می‌تواند جریان به درون خود بکشد که ولتاژ آن‌ها از $-V_{EE} + V_{BE4}$ کمتر نباشد.

✚ ترانزیستورهای موازی Q_7 ، Q_8 و Q_9 با Q_2 تشکیل یک آینه جریان داده و جریان $3I_{REF}$ تولید می کنند.
 ✚ در تحقق جریانی به اندازه $N \times I_{REF}$ در داخل ICها به جای موازی کردن N ترانزیستور می توان از یک ترانزیستور استفاده کرد به طوری که سطح پیوند امیتر - بیس آن، N برابر سطح پیوند امیتر - بیس ترانزیستور اتصال دیودی در مدار آینه جریان باشد. به لحاظ عملی N حداکثر برابر 10 است.

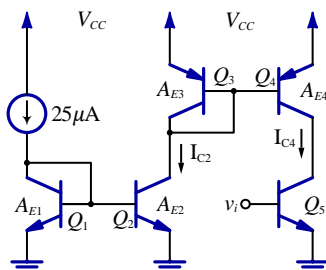مثال ۲۴. در مدار شکل زیر می خواهیم جریان بایاس Q_4 و Q_5 برابر 1mA باشد. ضرایب مقیاس مدار را طوری تعیین کنید که تعداد ترانزیستورهای پایه مینیمم شود.



حل. ضریب مقیاس کل مدار (ضریب بهره جریان) است $\frac{1\text{mA}}{25\mu\text{A}} = 40$

$$A_{I(npn)} \times A_{I(pnp)} = 40$$

چهار انتخاب ممکن برای برآورده شدن رابطه بالا عبارتند از:

$$A_{I(npn)} = 8, \quad A_{I(pnp)} = 5$$

$$A_{I(npn)} = 10, \quad A_{I(pnp)} = 4$$


$$A_{I(npn)} = 20, \quad A_{I(pnp)} = 2$$

$$A_{I(npn)} = 40, \quad A_{I(pnp)} = 1$$

توجه کنید که در هر انتخابی می توان ضریب مقیاس npn و pnp را جابجا کرد. در انتخاب اول 15، در انتخاب دوم 16، در انتخاب سوم 24 و در انتخاب چهارم 43 ترانزیستور پایه لازم خواهد بود.

■

 مثال ۲۵. جریان خروجی مدار زیر را با در نظر گرفتن جریان بیس بیابید. ولتاژ ارلی را بینهایت فرض کنید.




حل. با به کار بردن رابطه جریان خروجی آینه جریان با بتای محدود برای هر دو آینه خواهیم داشت:

$$I_{C2} = \frac{nI_{REF}}{1 + \frac{n+1}{\beta}} = \frac{\beta \left[\frac{A_{E2}}{A_{E1}} \right] I_{REF}}{\beta + \left[1 + \frac{A_{E2}}{A_{E1}} \right]} = \left[\frac{2\beta}{3\beta + 5} \right] I_{REF}$$

$$I_{C4} = \frac{nI_{C2}}{1 + \frac{n+1}{\beta}} = \frac{\beta \left[\frac{A_{E4}}{A_{E3}} \right] I_{C2}}{\beta + \left[1 + \frac{A_{E4}}{A_{E3}} \right]} = \left[\frac{9\beta}{5\beta + 14} \times \frac{2\beta}{3\beta + 5} \right] I_{REF}$$

■

 مثال ۲۶. در مدار شکل زیر با فرض بتا و ولتاژ ارلی بینهایت و $V_{BE} = 0.6\text{V}$ جریان I_0 را تعیین کنید.



حل. ابتدا جریان گذرنده از مقاومت $8.8\text{k}\Omega$ را تعیین می کنیم

$$I = \frac{10\text{V} - 0.6\text{V} - 0.6\text{V}}{8.8\text{k}\Omega} = 1\text{mA}$$

با نوشتن KCL در کلکتور Q_1 مقدار جریان I_{C1} به دست می آید


$$I_{C1} = I_{C4} + I_{C3} = 1\text{mA}$$

و چون $V_{BE1} = V_{BE2}$ است بنابراین $I_{C2} = I_{C1}$ خواهد بود

$$I_0 = 1\text{mA}$$

■

 مثال ۲۷. در مدار شکل زیر با فرض این که ترانزیستورها مشابه بوده و دارای $\beta \gg 1$ ، $V_{BE} = 0.6V$ و $V_{CE(sat)} = 0V$ هستند، جریان خروجی I_O را به دست آورید.



حل. از روی مدار $I_{C1} = I_{C3} = I$ و مقدار جریان I برابر است با:

$$I = \frac{12V - 0.6V - 0.6V}{3.6k\Omega} = 3mA$$


با توجه به عملکرد آیینه‌های جریان موجود در مدار خواهیم داشت:

$$I_{C2} = I_{C1} = 3mA \quad \& \quad I_{C5} = I_{C4} = I_{C3} = 3mA$$

ولی به ازای ولتاژ کلکتور Q_5 برابر $24V$ می‌شود و Q_5 در ناحیه اشباع قرار دارد در نتیجه I_O به صورت زیر خواهد بود

$$I_O = \frac{12V - V_{CE(sat)}}{8k\Omega} = 1.5mA$$

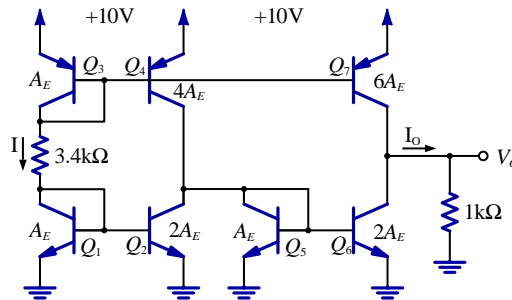مثال ۲۸. در مدار شکل زیر با فرض بودن بتای ترانزیستورها، ولتاژ خروجی V_O را به دست آورید.



حل. جریان‌های I_{C1} و I_{C3} یکسان و برابر با I هستند و مقدار جریان I به صورت زیر به دست می‌آید

$$I = \frac{V_{CC} - V_{EB3} - V_{BE1}}{R} = \frac{10V - 0.7V - 0.7V}{4.3k\Omega} = 2mA$$

حال با توجه به مفاهیم آیینه جریان، مقدار جریان‌های I_{C2} ، I_{C4} و I_{C7} را محاسبه می‌کنیم

$$I_{C2} = \left(\frac{A_{E2}}{A_{E1}}\right) I_{C1} = 2I \quad , \quad I_{C4} = \left(\frac{A_{E4}}{A_{E3}}\right) I_{C3} = 4I \quad , \quad I_{C7} = \left(\frac{A_{E7}}{A_{E3}}\right) I_{C3} = 6I$$

با نوشتن KCL در کلکتور Q_5 مقدار I_{C5} و از روی آن مقدار I_{C6} نیز تعیین می‌شود

$$I_{C5} = I_{C4} - I_{C2} = 4I - 2I = 2I \quad \Rightarrow \quad I_{C6} = \left(\frac{A_{E6}}{A_{E5}}\right) I_{C5} = 4I$$


و مقدار جریان خروجی و ولتاژ خروجی به صورت زیر خواهد بود

$$I_O = I_{C7} - I_{C6} = 4mA \quad \Rightarrow \quad V_O = 1k\Omega \times I_O = 4V$$

به ازای ولتاژ خروجی به دست آمده، Q_6 و Q_7 هر دو در ناحیه فعال قرار دارند و جواب قابل قبول است. توجه کنید با فرض $|V_{CE(sat)}| = 0$ ، اگر مقاومتی بزرگ‌تر از $2.5k\Omega$ به خروجی وصل کنیم Q_7 به اشباع می‌رود.

۴-۶ نمایش منبع جریان با مدار معادل نورتن

تا زمانی که ترانزیستورهای منبع جریان در ناحیه فعال قرار داشته باشند، هر منبع جریانی را می‌توان با یک مقاومت خروجی R_o و یک جریان خروجی I_o (مدار معادل نورتن) مطابق شکل ۱-۱۶ مشخص کرد. به‌طور کلی در مدارهای عملی هنگامی که جریان خروجی افزایش می‌یابد، مقاومت خروجی کاهش خواهد یافت.

 

شکل ۱-۱۶ مدار معادل نورتن منبع جریان

معمولاً در یک منبع جریان مشخص، ولتاژ تونن مستقل از مقدار خاص طراحی I_o ، ثابت می‌ماند. به‌عنوان مثال در آینه جریان ساده ولتاژ تونن (ولتاژ مدارباز) برابر با ولتاژ ارلی است.

$$V_{th} = R_o I_o = I_{C2} r_{o2} = I_{C2} \left(\frac{V_A}{I_{C2}} \right) = V_A$$


در منابع جریان پیچیده‌تر، V_{th} از V_A بزرگ‌تر است. توجه کنید نمایش‌های تونن و نورتن تنها برای مقادیری از ولتاژ خروجی منبع جریان معتبر هستند که به ازای آن‌ها ترانزیستورهای مدار در ناحیه فعال قرار گیرند.

۴-۷ معایب مدار آینه جریان دوقطبی

- ۱- برای عملکرد بهتر آینه جریان دوقطبی، دو پارامتر در آن نیاز به اصلاح دارد که این پارامترها عبارت‌اند از:
 - ۱- جریان خروجی به بتا بستگی دارد که نتیجه این وابستگی ایجاد خطای بهره جریان آینه بر اثر بتای محدود ترانزیستور است. تغییرات حرارتی نیز به‌شدت می‌تواند مقدار بتا و جریان خروجی را تغییر دهد.
 - ۲- مقاومت خروجی منبع جریان (r_{o2}) کوچک بوده و به چند صد کیلو اهم محدود می‌شود.

۵ آینه جریان دوقطبی بهبود یافته

یکی از معایب آینه جریان ساده، وابستگی جریان خروجی I_o به بتای ترانزیستورها است. این وابستگی به دلیل محدود بودن بتا باعث ایجاد خطای بهره جریان می‌شود به‌طوری‌که برای بتای کم خطای بهره جریان زیاد می‌شود. همچنین هرچه تعداد ترانزیستورهای خروجی بیشتر باشد این وابستگی خود را بیشتر نشان می‌دهد. وابستگی جریان خروجی به بتا ناشی از جریان بیس ترانزیستورها است و برای حل این مشکل باید جریان کشیده شونده از کلکتور Q_1 به سمت بیس ترانزیستورها را کاهش دهیم. یکی از روش‌های متداول، استفاده از ترانزیستور بهره در آینه جریان به‌صورت مدار شکل ۱-۱۷ است. در این روش ترانزیستور Q_3 ، اثر جریان بیس‌ها روی جریان مرجع را با ضریب $1/\beta_3$ کاهش می‌دهد. این روش را **جبران‌سازی جریان بیس** می‌نامند.

 

شکل ۱-۱۷ آینه جریان دوقطبی بهبود یافته

جریان خروجی با نوشتن KCL در بیس ترانزیستورها و محاسبه I_{B3} بر حسب I_{C1} و I_{C2} خواهیم داشت:

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B3}$$

$$I_{B3} = \frac{I_{E3}}{\beta_3 + 1} = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{\beta_3 + 1} = \frac{I_{C1}}{\beta_1(\beta_3 + 1)} + \frac{I_{C2}}{\beta_2(\beta_3 + 1)}$$

$$I_{REF} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta_1(\beta_3 + 1)} + \frac{I_{C2}}{\beta_2(\beta_3 + 1)}$$

با چشم‌پوشی از اثر ولتاژ ارنی و با فرض $A_{E2} = nA_{E1}$ جریان خروجی به صورت زیر به دست می‌آید

$$I_O = \frac{nI_{REF}}{1 + \frac{1}{\beta_1(\beta_3 + 1)} + \frac{n}{\beta_2(\beta_3 + 1)}}$$

و اگر بتای همه ترانزیستورها یکسان و برابر β باشد، جریان خروجی به صورت زیر خواهد بود

$$I_O = \frac{nI_{REF}}{1 + \frac{n+1}{\beta(\beta+1)}} \cong \frac{nI_{REF}}{1 + \frac{n+1}{\beta^2}} \cong \left[1 - \frac{n+1}{\beta^2}\right] I_{REF}$$


و برای ترانزیستورهای تطبیق یافته جریان خروجی از رابطه بالا و به ازای $n = 1$ به دست می‌آید.

نکته توجه کنید که جریان خروجی آینه جریان بهبودیافته تنها به سطح امیتر ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 بستگی دارد و سطح امیتر ترانزیستور Q_3 هیچ تأثیری روی جریان خروجی ندارد.

نکته رابطه بالا نشان می‌دهد که با چشم‌پوشی از اثرات مقاومت خروجی، جریان مرجع و جریان خروجی تنها با ضریبی از مرتبه $1/\beta^2$ تفاوت دارند و واضح است که وابستگی این مدار به β نسبت به مدار آینه جریان به مراتب کمتر است و حتی با تقریب بسیار مناسبی $I_O \cong I_{REF}$ است و تغییرات بتا در اثر دما و فرکانس بر جریان خروجی این منبع جریان نیز تأثیر بسیار کمی خواهد داشت.

نکته چون جریان گیت ماسفت برابر با صفر است و بتا در رابطه جریان خروجی آینه جریان ماسفتی حضور ندارد؛ بنابراین در ساختار ماسفتی نیازی به ترانزیستور بهره برای کاهش اثر بتا وجود ندارد ولی می‌توان از آرایش منبع جریان آینه‌ای بهبودیافته دوقطبی و ماسفتی برای افزایش پهنای باند استفاده کرد.

نکته در آینه جریان بهبودیافته و مطابق شکل ۱۸-۱، می‌توان با اتصال چند ترانزیستور مشابه با کلکتورهای مستقل به موازات ترانزیستور خروجی، از یک مرجع چند جریان خروجی تولید کرد.

 


شکل ۱۸-۱ آینه جریان دوقطبی بهبودیافته با چندین ترانزیستور خروجی

زمانی که تعداد خروجی‌های مستقل بزرگ‌تر می‌شود جریان کل بیس آن‌ها، که با امیتر Q_3 فراهم می‌شود، نیز افزایش می‌یابد ولی این خطا با ضریب $\beta_3 + 1$ کاهش می‌یابد. مقدار جریان‌های خروجی برابر خواهند بود با:

$$I_{O1} = I_{O2} = \dots = I_{ON} = \frac{I_{REF}}{1 + \frac{N+1}{\beta(\beta_3+1)}}$$

نکته بتای ترانزیستور شدیداً به جریان کلکتور وابسته است و چون جریان Q_3 به اندازه کافی کوچک‌تر از جریان‌های Q_1 و Q_2 است بنابراین باید انتظار داشته باشیم که β_3 نسبت به β_1 و β_2 کوچک‌تر باشد. برای این که تغییرات β_1 و β_2 به‌طور محسوسی در خروجی ظاهر نشود باید β_3 مقدار بزرگی داشته باشد. یکی از روش‌های افزایش β_3 ، بالا بردن جریان Q_3 است و برای این کار مطابق شکل ۱۹-۱، مقاومت R_0 بین گره امیتر Q_3 و زمین قرار داده می‌شود.

 


شکل ۱۹-۱ مدار آینه جریان دوقطبی بهبودیافته برای افزایش β_3

مقاومت R_0 باید طوری انتخاب شود که جریان I_{C3} برابر جریان‌های Q_1 و Q_2 شود؛ بنابراین با این روش می‌توان β_3 را به اندازه کافی افزایش داد تا I_O مستقل از β_1 و β_2 شود.

$$I_{E3} = I_{B1} + I_{B2} + \frac{V_{BE}}{R_0} \Rightarrow R_0 = \frac{V_{BE}}{I_{C1} \left(1 - \frac{1}{\beta_1} - \frac{1}{\beta_2}\right)}$$

مقاومت ورودی مطابق شکل ۲۰-۱ با قرار دادن منبع ولتاژ آزمون v_t در ورودی مدار سیگنال کوچک منبع جریان و تحلیل نظری مدار، می‌توان مقاومت ورودی مدار را تعیین کرد.

 

شکل ۲۰-۱ مدار تعیین مقاومت ورودی منبع جریان آینه‌ای بهبودیافته

با توجه به مدار شکل بالا جریان i_t و ولتاژ v_t برحسب جریان پایه i به‌صورت زیر محاسبه می‌شوند

$$i_t = \beta i + \frac{2i}{\beta + 1} \cong \beta i \quad , \quad v_t = r_{e3} \times 2i + r_{e1} \times (\beta + 1)i$$

با توجه به رابطه $r_e = V_T / I_E$ در ترانزیستورها، r_{e3} را برحسب r_{e1} تعیین کرده و در رابطه بالا قرار می‌دهیم

$$r_{e3} = \frac{V_T}{2I_B} = \frac{\beta + 1}{2} \left[\frac{V_T}{(\beta + 1)I_B} \right] = \left[\frac{\beta + 1}{2} \right] r_{e1} \Rightarrow R_i = \frac{v_t}{i_t} = \frac{2r_{e1} \times (\beta + 1)i}{\beta i} \cong 2r_{e1}$$


مشاهده می‌شود مقاومت ورودی نسبت به آینه جریان ساده بیشتر شده است که خاصیت مطلوبی نیست.

مقاومت خروجی ترانزیستور بهره جریان و مقاومت R_0 در شکل ۱-۱۹، مقاومت خروجی آینه جریان را تغییر نمی‌دهند و در این مدار هم مقاومت خروجی همچنان r_{o2} است.

حداقل ولتاژ خروجی در این منبع حداقل مقدار ولتاژ خروجی برابر $V_{O(min)} = V_{CE(sat)}$ است و مشاهده می‌شود که مقدار آن نسبت به حداقل ولتاژ خروجی آینه جریان ساده تغییری نکرده است.

ولتاژ ورودی با نوشتن KVL در حلقه شامل بیس - امیتر Q_3 و Q_1 ، ولتاژ ورودی برابر $V_I = V_{BE1} + V_{BE3}$ به دست می‌آید که به اندازه V_{BE3} نسبت به منبع جریان آینه‌ای ساده افزایش یافته است.

 مثال ۲۹. در مدار زیر مقدار β را طوری بیابید تا جریان‌های خروجی با جریان مرجع ۱% اختلاف داشته باشند. ترانزیستورها مشابه بوده و برای آن‌ها $V_{BE} = 0.7V$ و $V_A = 100V$ است.




حل. با توجه به تشابه ترانزیستورها، جریان همه خروجی‌ها برابرند و می‌توان β را به صورت زیر تعیین کرد

$$\frac{I_{O1}}{I_{REF}} \cong \left[1 - \frac{3 + 1}{\beta^2} \right] = 0.99 \Rightarrow \frac{3 + 1}{\beta^2} = 0.01 \Rightarrow \beta = 20$$

در این مسئله نیازی به محاسبه مقدار I_{REF} نیست هرچند واضح است که مقدار آن برابر $1mA$ است.

 مثال ۳۰. در مدار شکل زیر اگر سطح امیتر ترانزیستورها به صورت $A_{E1} = nA_E$ ، $A_{E2} = mA_E$ ، $A_{E3} = kA_E$ و بتای ترانزیستورها برابر باشد، جریان خروجی را به دست آورید.



حل. با توجه به داده‌های مسئله می‌توان جریان همه ترانزیستورها را برحسب جریان خروجی نوشت:

$$I_{C2} = I_O \quad , \quad I_{C1} = \left(\frac{n}{m} \right) I_O \quad , \quad I_{E3} = I_{B1} + I_{B2} = \left(\frac{n}{m} \right) \frac{I_O}{\beta} + \frac{I_O}{\beta}$$

حال با نوشتن KCL در کلکتور ترانزیستور Q_1 می‌توان جریان خروجی I_O را برحسب I_{REF} به دست آورد


$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B3} = \left[\frac{n}{m}\right] I_O + \left(\frac{1}{\beta + 1}\right) \left(\left[\frac{n}{m}\right] \frac{I_O}{\beta} + \frac{I_O}{\beta}\right)$$

$$I_O = \frac{I_{REF}}{\left[\frac{n}{m}\right] + \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{\beta + 1}\right) \left(\left[\frac{n}{m}\right] + 1\right)} = \frac{m I_{REF}}{n + \frac{n+m}{\beta(\beta+1)}}$$

مشاهده می‌شود سطح مقطع ترانزیستور Q_3 ، تأثیری روی جریان خروجی آینه جریان بهبودیافته ندارد. ■

۶ آینه جریان دو قطبی با فیدبک امیتری

برای بالا بردن کیفیت و انعطاف‌پذیری منبع جریان آینه‌ای، مطابق شکل ۲۱-۱ از مقاومت‌های فیدبک امیتری استفاده می‌کنند که (۱) مقاومت خروجی منبع جریان افزایش می‌دهد (۲) وابستگی جریان خروجی منبع جریان به حرارت را کاهش می‌دهد (۳) تطابق میان جریان مرجع و جریان خروجی را بهبود می‌دهد.

 

شکل ۲۱-۱ آینه جریان دو قطبی با فیدبک امیتری

جریان خروجی با نوشتن KVL در مسیر بیس - امیتر هر دو ترانزیستور خواهیم داشت:

$$V_{BE1} + R_{E1} I_{E1} = V_{BE2} + R_{E2} I_{E2}$$

$$I_{C1} R_{E1} + V_T \ln \left[\frac{I_{C1}}{I_{S1}} \right] = I_{C2} R_{E2} + V_T \ln \left[\frac{I_{C2}}{I_{S2}} \right]$$

با مرتب کردن روابط بالا و با توجه به این که $I_O = I_{C2}$ جریان خروجی به صورت زیر خواهد بود


$$I_O = \left(\frac{R_{E1}}{R_{E2}} \right) I_{C1} + \left(\frac{V_T}{R_{E2}} \ln \left[\frac{I_{C1}}{I_{C2}} \times \frac{I_{S2}}{I_{S1}} \right] \right)$$

جمله لگاریتمی بالا مقدار کوچکی دارد لذا اگر افت ولتاژهای $R_{E2} I_{C2}$ و $R_{E1} I_{C1}$ بسیار بزرگ‌تر از V_T باشند، می‌توان از عبارت داخل پرانتز صرف‌نظر کرد حتی اگر سطح امیتر ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 یکسان نباشند

$$I_O \cong \left(\frac{R_{E1}}{R_{E2}} \right) I_{C1} \quad \xrightarrow{I_{C1} \cong I_{REF}} \quad I_O = \left(\frac{R_{E1}}{R_{E2}} \right) I_{REF}$$

نکته ماسفت‌ها ذاتاً مقاومت کنترل‌شده با ولتاژ هستند و مقاومت سورس به‌ندرت در آینه‌های جریان ماسفتی به کار می‌رود. تطبیق در آینه جریان ماسفتی را می‌توان به راحتی با تغییر مساحت گیت ماسفت‌ها بهبود بخشید و با تغییر نسبت $[W/L]$ به مقادیر مختلف جریان خروجی دست یافت. همچنین با افزایش طول کانال (L) می‌توان مقاومت خروجی را زیاد کرد و چون به همان نسبت W باید زیاد شود لذا بهای افزایش همزمان جریان و مقاومت خروجی، زیاد شدن مساحت گیت است.

نکته مطابق شکل ۲۲-۱ می‌توان چندین جریان خروجی تولید کرد و با انتخاب مقاومت‌های مختلف در امیتر ترانزیستور مرجع و ترانزیستورهای خروجی، می‌توان به جریان‌های خروجی متفاوتی دست یافت.

 


شکل ۲۲-۱ آینه جریان دوقطبی با فیدبک امیتری دارای چندین خروجی

واضح است که هر ترانزیستور خروجی که مقاومت امیترش کمتر باشد، جریان خروجی‌اش بیشتر خواهد بود.

$$I_{O1} = \left[\frac{R_0}{R_1} \right] I_{REF} \quad , \quad I_{O2} = \left[\frac{R_0}{R_2} \right] I_{REF}$$

توجه کنید که اگر مساحت ترانزیستورهای خروجی متفاوت باشند بازهم روابط بالا معتبر هستند.

مقاومت ورودی با استفاده از مدار شکل ۲۳-۱ و نوشتن KVL و KCL و ساده‌سازی روابط، می‌توان رابطه بین ولتاژ و جریان منبع آزمون و در نتیجه مقاومت ورودی مدار را محاسبه کرد. ولی برای راحتی کار، با نگرشی دیگر به محاسبه مقاومت ورودی می‌پردازیم.

 

شکل ۲۳-۱ مدار تعیین مقاومت ورودی آینه جریان دوقطبی با فیدبک امیتری

از مدار شکل ۲۳-۱ واضح است که مقاومت ورودی برابر با $R_{i1} \parallel R_{i2}$ است که در آن R_{i1} مقاومت معادل بلوک مشخص شده در شکل بالا و R_{i2} مقاومت دیده شونده از بیس ترانزیستور Q_2 است.


$$R_i = R_{i1} \parallel R_{i2}$$

می‌دانید که مقاومت معادل یک ترانزیستور اتصال دیودی برابر $r_{e1} \parallel r_{o1}$ است و وقتی مقاومتی در امیتر آن قرار می‌گیرد مقاومت معادل برابر با $(r_{e1} \parallel r_{o1}) + R_{E1}$ بوده و در نتیجه مقاومت ورودی R_i برابر خواهد بود با:

$$R_i = [(r_{e1} \parallel r_{o1}) + R_{E1}] \parallel [(\beta + 1)(r_{e2} + R_{E2})] \cong r_{e1} + R_{E1}$$

مقاومت خروجی برای تعیین مقاومت خروجی از مدار شکل ۲۴-۱ استفاده می‌کنیم که در آن R_B مقاومت دیده شونده از بیس Q_2 به خارج است. مقدار مقاومت خروجی برابر خواهد بود با:

$$R_o \cong \left(1 + \frac{\beta R_{E2}}{R_{E2} + R_B + r_{\pi}} \right) r_o \quad ; \quad R_B = r_{e1} + R_{E1}$$

 


شکل ۲۴-۱ مدار تعیین مقاومت خروجی آینه جریان دوقطبی با فیدبک امیتری

حداقل ولتاژ خروجی در این آینه جریان، حداقل ولتاژ خروجی لازم $V_{O(min)} = V_{CE(sat)} + R_{E2}I_O$ است. مشاهده می‌شود که وجود مقاومت در امیتر Q_2 باعث افزایش $V_{O(min)}$ شده است که مطلوب نیست ولی همین مقاومت فیدبک امیتری باعث افزایش مقاومت خروجی منبع R_O شده است که ویژگی مطلوبی است.

ولتاژ ورودی ولتاژ ورودی منبع جریان آینه‌ای با مقاومت امیتر، برابر $V_I = |V_{BE1}| + R_{E1}I_{REF}$ است.

 مثال ۳۱. در مدار زیر با استفاده از جریان مرجع $1mA$ ، یک منبع جریان $3mA$ طراحی کنید. ترانزیستورها مشابه بوده و دارای بتای بسیار بزرگ هستند و به ازای $I_C = 1mA$ $V_{BE} = 0.7V$ است.



حل. با نوشتن KVL در حلقه شامل V_{BE1} و V_{BE2} خواهیم داشت:

$$I_{R2} \cong I_O = 3mA, \quad I_{R1} = I_R = 1mA$$

$$V_{BE1} - V_{BE2} = R_2 I_O - R_1 I_{R1} = 3R_2 - R_1$$

$$3R_2 - R_1 = V_T \ln \frac{I_{R1}}{I_O} = 0.025 \ln \frac{1}{3} = 0.027$$


با نوشتن KVL دیگر در حلقه شامل مقاومت R رابطه زیر به دست می‌آید

$$V_{CC} = R I_R + V_{BE} + R_1 I_{R1} \Rightarrow R + R_1 = 4.3k\Omega$$

معادله بالا بیشمار جواب دارد و یکی از این جواب‌ها می‌تواند به صورت زیر باشد

$$R = 1k\Omega, \quad R_{E1} = 3.3k\Omega, \quad R_{E2} = 1.09k\Omega$$

 مثال ۳۲. در مدار زیر جریان‌های I_{C1} ، I_{C2} و I_{C3} را با فرض $\beta \gg 1$ ، $V_{BE} = 0.7V$ بیابید.



حل. به دلیل $\beta \gg 1$ مقدار جریان I_{C1} برابر $1mA$ خواهد بود و جریان


کلکتورهای Q_2 و Q_3 و ولتاژ امیتر آن‌ها به صورت زیر خواهد بود

$$I_{C2} = \left[\frac{R_{E1}}{R_{E2}} \right] I_{C1} = \left[\frac{6}{4} \right] \times 1mA = 1.5mA \Rightarrow V_{E2} = 6V$$

$$I_{C3} = \left[\frac{R_{E1}}{R_{E3}} \right] I_{C1} = \left[\frac{6}{2} \right] \times 1mA = 3mA \Rightarrow V_{E3} = 6V$$

بنابراین Q_2 در ناحیه فعال و Q_3 در ناحیه اشباع قرار دارد. جریان به دست آمده در بالا برای Q_2 معتبر است ولی جریان I_{C3} برابر $2.4mA$ خواهد بود

 مثال ۳۳. در منبع جریان شکل زیر، ترانزیستورهای npn دارای $\beta = 250$ و $r_o = 50k\Omega$ بوده و همه ترانزیستورها دارای $V_{BE} = 0.7V$ و $V_T = 25mV$ هستند. جریان I چقدر است؟



حل. به دلیل بزرگ بودن بتا، از جریان بیس ترانزیستورها چشم‌پوشی می‌کنیم. ابتدا جریان ترانزیستور Q_1 را محاسبه می‌کنیم

$$I_{C1} = \frac{15V - 0.7V}{10k\Omega + 120k\Omega} = 0.11mA$$

ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 آینه جریان با مقاومت فیدبک امیتری هستند


$$I_{C2} = \left(\frac{R_{E1}}{R_{E2}}\right) I_{C1} = \left(\frac{10}{5}\right) \times 0.11mA = 0.22mA$$

جریان I_{C2} به‌عنوان جریان مرجع برای آینه جریان Q_3 و Q_4 است

$$I = I_{C4} + I_{C3} = 2I_{C3} = 2I_{C2} = 2 \times 0.22mA = 0.44mA$$

با در نظر گرفتن جریان بیس ترانزیستورها، $I = 0.437mA$ خواهد بود که به مقدار تقریبی بسیار نزدیک است.

 مثال ۳۴. جریان خروجی منبع زیر را تعیین کرده و شرایط مستقل از V_{BE} بودن آن را بیان کنید.



حل. با نوشتن یک KVL جریان مقاومت R_1 را تعیین می‌کنیم

$$V_{CC} = (R_1 + R_2)I_1 + 2V_{BE} \Rightarrow I_1 = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_1 + R_2}$$

حال با نوشتن یک KVL دیگر و استفاده از رابطه بالا داریم:

$$R_E I_O + V_{BE} = 2V_{BE} + R_2 I_1 = 2V_{BE} + R_2 \left(\frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_1 + R_2}\right)$$


$$I_O = \frac{R_2 V_{CC} + (R_1 - R_2)V_{BE}}{R_E(R_1 + R_2)}$$

برای $R_1 = R_2$ ، جریان خروجی مستقل از V_{BE} خواهد شد

$$I_O = \frac{V_{CC}}{2R_E} \quad \& \quad R_1 = R_2 = R_E \left(1 - \frac{2V_{BE}}{V_{CC}}\right)$$

۷ آینه جریان دوقطبی بهبود یافته با فیدبک امیتری


مطابق شکل ۱-۲۵، با قرار دادن مقاومت‌هایی در امیتر ترانزیستورهای آینه جریان بهبودیافته، می‌توان منبع جریانی به دست آورد که عملکرد و انعطاف‌پذیری بسیار بهتری داشته باشد. تعیین جریان خروجی، مقاومت خروجی و حداقل ولتاژ خروجی این منبع جریان، مشابه با آینه جریان ساده با فیدبک امیتری است و تعیین مقاومت ورودی و ولتاژ ورودی آن مشابه آینه جریان بهبودیافته است.

 

شکل ۱-۲۵ آینه جریان دوقطبی بهبود یافته با فیدبک امیتری

آینه جریان ماسفتی

آینه جریان را می‌توان با استفاده از ماسفت‌ها نیز پیاده‌سازی کرد. در شکل ۲۶-۱ ساختار کلی آینه جریان ماسفتی را مشاهده می‌کنید که با ماسفت‌های کانال n و کانال p ساخته شده‌اند.

 

شکل ۲۶-۱ الف) آینه جریان ماسفتی کانال n (ب) آینه جریان ماسفتی کانال p

ابتدا یک تحلیل کیفی مختصر برای آینه جریان ماسفتی کانال n به صورت زیر ارائه می‌کنیم:
 # به دلیل نحوه اتصال ترانزیستورها، $V_{GS1} = V_{GS2}$ است و همچنین $I_{D1} = I_{REF}$ و $I_{D2} = I_O$ است.
 # به دلیل اتصال دیودی، ترانزیستور M_1 در ناحیه فعال قرار دارد و I_{REF} تنظیم می‌شود


$$V_{GS1} = V_{TH1} + \frac{\sqrt{I_{REF}}}{\sqrt{K_1}}$$

برای عملکرد صحیح مدار باید ترانزیستور M_2 در ناحیه فعال قرار گیرد یعنی رابطه زیر برقرار باشد

$$V_{DS2} > V_{GS2} - V_{TH2}$$

نکته در آینه جریان ماسفتی جریان گیت‌ها صفر است، لذا شاید تصور شود که اتصال ندادن گیت و درین ماسفت M_1 اشکالی نداشته باشد ولی این تصور اشتباهی است زیرا در این حالت گیت‌ها شناورند و می‌توانند هر ولتاژی به خود بگیرند و نمی‌توان مقدار I_O را پیش‌بینی کرد و در نتیجه چنین مدار آینه جریان نخواهد بود. تنها ماسفت اتصال دیودی می‌تواند جریانی مستقل از پارامترهای ماسفت و دما به دست دهد.

آینه جریان ماسفتی ساده در آینه جریان ماسفتی منبع جریان مرجع I_{REF} را می‌توان با روش‌های مختلفی فراهم کرد که ساده‌ترین روش استفاده از یک مقاومت مطابق شکل ۲۷-۱ است.

 

شکل ۲۷-۱ آینه جریان ماسفتی ساده

از روی مدار بالا و با استفاده از مشخصه انتقالی ماسفت می‌توان مقدار جریان I_{REF} را تعیین کرد

$$I_{REF} = K_1(V_{GS1} - V_{TH1})^2 = K_1(V_{DD} - RI_{REF} - V_{TH1})^2$$

دو جواب برای I_{REF} به دست می‌آید و تنها جوابی قابل قبول است که به ازای آن $|V_{DS1}| > |V_{TH1}|$ باشد.

۸-۱ تحلیل آینه جریان ماسفتی

تحلیل‌های ارائه‌شده برای آینه جریان دوقطبی را می‌توان برای آینه جریان ماسفتی نیز بیان کرد اما با این تفاوت که خطای بهره جریان ناشی از بتای محدود ترانزیستور دوقطبی در آینه‌های جریان فتی وجود ندارد.

جریان خروجی با توجه به مشخصه جریان - ولتاژ ماسفت‌ها، I_{D1} و I_{D2} به صورت زیر هستند

$$I_{D1} = K_1(V_{GS1} - V_{TH1})^2(1 + \lambda_1 V_{DS1})$$

$$I_{D2} = K_2(V_{GS2} - V_{TH2})^2(1 + \lambda_2 V_{DS2})$$

توجه داشته باشید که در آینه جریان ماسفتی $V_{GS1} = V_{GS2}$ و $I_{D1} = I_{D2} = I_O$ است.

با استفاده از روابط بالا می‌توان نتایج زیر را در رابطه با جریان خروجی، آینه جریان ماسفتی استخراج کرد:

۱- اگر برای ماسفت‌ها $V_{TH1} = V_{TH2}$ و $\lambda_1 = \lambda_2$ باشد:

$$I_O = I_{REF} \left[\frac{K_2}{K_1} \right] [1 + \lambda(V_{DS2} - V_{DS1})]$$

۲- با توجه به تعریف K ، اگر μC_{OX} ماسفت‌ها برابر باشند:

$$I_O = I_{REF} \left(\frac{[W/L]_2}{[W/L]_1} \right) (1 + \lambda[V_{DS2} - V_{DS1}])$$

۳- اگر از ضریب مدولاسیون طول کانال صرف‌نظر کنیم یا $V_{DS2} \cong V_{DS1}$ باشد:

$$I_O = \left[\frac{K_2}{K_1} \right] I_{REF} \quad \text{or} \quad I_O = \left(\frac{[W/L]_2}{[W/L]_1} \right) I_{REF}$$

۴- اگر ماسفت‌ها کاملاً مشابه باشند، آنگاه $I_O = I_{REF}$ خواهد بود.

خطای ساختاری بهره جریان مقدار این خطا در آینه جریان ماسفتی به صورت زیر است


$$\epsilon = \lambda[V_{DS2} - V_{DS1}]$$

اگرچه این خطا از محدود بودن مقاومت خروجی ناشی می‌شود ($r_{o2} = 1/\lambda I_O$) اما مستقیماً به بستگی ندارد و در این خطا، λ نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که مستقل از جریان بایاس است.

نکته در آینه جریان ماسفتی خطای جریان بیس وجود ندارد و می‌توان با اتصال ترانزیستورهای موازی با M_2 ، تعداد خروجی‌ها را به دلخواه افزایش داد و برخلاف آینه جریان دوقطبی، نیازی به ترانزیستور اضافی برای جبران جریان گیت‌ها وجود ندارد.

نکته در آینه جریان ماسفتی به راحتی می‌توان با تغییر طول و پهنای کانال ماسفت‌ها جریان‌های خروجی متفاوتی به دست آورد ولی در آینه جریان دوقطبی این کار به راحتی امکان‌پذیر نیست.


مقاومت ورودی مطابق شکل ۱-۲۸ می‌توان منبع ولتاژ آزمون در ورودی قرار داده و با روش تحلیل نظری رابطه بین ولتاژ و جریان آزمون را تعیین کرده و مقاومت ورودی را محاسبه کرد، ولی نیازی به این کار نیست.

 

شکل ۱-۲۸ مدار تعیین مقاومت ورودی آینه جریان ماسفتی


سوالات آزمون های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق

 ۱- در مدار زیر Q_1 و Q_2 مشابه و $h_{ie} = 2k\Omega$ ، $h_{fe} = 100$ و $V_{BE} = 0.6V$ هستند. I_C چقدر است؟ (برق ۶۷)



 
- (۱) صفر
(۲) $0.431mA$
(۳) $0.44mA$
(۴) $0.448mA$

۲- با فرض این که ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 کاملاً مشابه و دارای $V_{BE} = 0.6V$ و $\beta = 100$ هستند، مقدار جریان I_O را محاسبه کنید. (برق ۶۸)



 
- (۱) $I_O \cong 96mA$
(۲) $I_O \cong 54mA$
(۳) $I_O \cong 42mA$
(۴) به علت مشخص نبودن بار، قابل محاسبه نیست.

۳- در مدار شکل زیر با فرض $V_{BE} = 0.6V$ و $\alpha \cong 1$ ، جریان بار را محاسبه کنید. (برق ۶۹)




- (۱) $100mA$
(۲) $18mA$
(۳) $50mA$
(۴) نامشخص

۴- در مدار زیر تمام ترانزیستورها دارای مشخصه یکسان با β بزرگ و $|V_{BE}| = 0.6V$ هستند. در ترانزیستور Q_2 سطح مؤثر کلکتور A سه برابر سطح مؤثر کلکتور B است. ولتاژ V_O چقدر است؟ (برق ۷۱)

 

 
- (۱) $0.2V$
(۲) $5V$
(۳) $7.5V$
(۴) $8.5V$

۵۲- ترانزیستورهای مدار زیر مشابه و مشخصات آنها به صورت $\mu_n C_{ox}[W/L] = 2 \text{ mA/V}^2$, $V_{TH} = 3\text{V}$ و $r_o = \infty$ است. بهره ولتاژ $A_v = v_o/v_i$ کدام است؟ (برق ۹۵)



 
- (۱) -16
- (۲) -8
- (۳) -4
- (۴) -2

۵۳- در مدار زیر نسبت $[W/L]$ ترانزیستور M_2 ، دو برابر نسبت $[W/L]$ ترانزیستور M_1 است. جریان ترانزیستور M_1 چند میلی آمپر است؟ فرض کنید V_{GS} ترانزیستور M_1 برابر 2V است. (برق ۹۵)



 
- (۱) $\frac{2}{3}$
- (۲) $\frac{4}{3}$
- (۳) 1
- (۴) 2

۵۴- در مدار شکل زیر، با فرض $V_T = 25\text{mV}$ و $\beta = 100$ برای ترانزیستورها، مقاومت سیگنال کوچک دیده شده در ورودی مدار (R_{in})، تقریباً چقدر است؟ (دکتر برق ۹۶)



 
- (۱) 2.5Ω
- (۲) 125Ω
- (۳) $12.5\text{k}\Omega$
- (۴) $25\text{k}\Omega$

۵۵- در مدار زیر همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده اند. A_{Ei} سطح پیوند بیس - امیتر ترانزیستور نام است. با فرض $\beta = 10$ و $A_{E4} = 2A_{E3} = 4A_{E2} = 4A_{E1}$ مقدار جریان I_{out} تقریباً کدام است؟ (برق ۹۶)



 - (۱) 4mA
- (۲) 5mA
- (۳) 6mA
- (۴) 7mA

۵۶- در مدار زیر با صرف نظر کردن از جریان بیس و اثر ارلی، اگر ولتاژ اولیه خازن $V_C(0) = -2V$ باشد، آنگاه چند میلی ثانیه پس از بسته شدن کلید SW اولین ترانزیستور وارد ناحیه اشباع خواهد شد. ترانزیستورها مشابه و مشخصات آنها به صورت $V_{BE} = 0.7V$ و $V_{CE(sat)} = 0.3V$ است. (دکتوری برق ۹۶)




5 (۱)

10 (۲)


15 (۳)

20 (۴)

۵۷- در مدار زیر، هر چهار ترانزیستور در ناحیه اشباع بوده و کاملاً مشابه‌اند. اگر هدایت انتقالی M_1 در نقطه کار برابر g_m و $\lambda = 0$ باشد اندازه بهره ولتاژ سیگنال کوچک v_o/v_i چه مقداری است؟ (برق ۹۷)

  $g_m R_L$ (۱) $\frac{1}{2} g_m R_L$ (۲) $\frac{3}{2} g_m R_L$ (۳) $2 g_m R_L$ (۴)

 ۵۸- در مدار زیر ترانزیستورها مشابه و $V_{BE} = 0.7V$ است. چنانچه β ترانزیستورها به طور هم‌زمان از 20 تا 185 تغییر کند، نسبت تغییرات جریان خروجی I_O به مقدار جریان مرجع I_R کدام است؟ (براردقیق ۹۷)




0.02 (۱)

0.04 (۲)

0.06 (۳)

 0.08 (۴)

۵۹- امیدانس دینامیکی Z_o در شکل زیر چند مگا اهم است؟ ترانزیستورها مشابه بوده و مشخصات آنها به صورت $\beta = 100$ و $r_o = 100k\Omega$ ، $r_\pi = 1k\Omega$ است. (براردقیق ۹۷)



2 (۱)

3 (۲)

4 (۳)

5 (۴)

پاسخ آزمون های ورودی دکتری برق و ارشد برق و ابزار دقیق

۱- مدار داده شده یک آینه جریان ساده است ولی متأسفانه با توجه به نزدیک بودن مقادیر گزینه‌ها به یکدیگر، نمی‌توان از اثر محدود بودن β چشم‌پوشی کرد و باید جریان خروجی به‌طور دقیق محاسبه شود

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} = \frac{5V - 0.6V}{10\Omega} = 0.44mA \quad \Rightarrow \quad I_C = \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} = \frac{0.44mA}{1.02} = 0.431mA$$

گزینه «۲» صحیح است.

۲- مدار داده شده یک آینه جریان pnp ساده است و جریان خروجی به‌صورت تقریبی زیر خواهد بود

$$I_O \cong I_R = \frac{15V - 0.6V}{0.15k\Omega} = 96mA$$

به نظر می‌رسد گزینه «۱» صحیح است اما به شرطی که مقاومت بار به‌گونه‌ای باشد که ترانزیستور Q_2 به اشباع نرود؛ به عبارتی باید رابطه زیر برقرار باشد

$$V_{EC2} = 15V - R_{Load} \times 96mA > V_{EC(sat)}$$

بنابراین عملکرد صحیح مدار به مقاومت بار (Load) بستگی دارد و گزینه «۴» صحیح است.

۳- این مدار یک آینه جریان مستقل از منبع تغذیه است که در متن درس به آن اشاره شده است. می‌دانیم که فرض $\alpha \cong 1$ با معادل $\beta = \infty$ است و می‌توان از جریان بیس‌ها چشم‌پوشی کرد

$$I_O = I_{C2} = I_{33\Omega} = \frac{V_{BE1}}{33\Omega} = \frac{0.6V}{0.033k\Omega} = 18mA$$

این جواب زمانی معتبر است که ترانزیستورها در ناحیه فعال باشند:

$$V_{EC2} = 24V - (0.2k\Omega + 0.033k\Omega) \times 18mA = 19.8V > V_{EC(sat)}$$

گزینه «۲» صحیح است.

۴- در ترانزیستور Q_2 سطح مؤثر کلکتور A سه برابر سطح مؤثر کلکتور B است بنابراین داریم:

$$I_{SA} = 3I_{SB} \quad \Rightarrow \quad I_{CA} = 3I_{CB}$$

ترکیب ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 یک آینه جریان ساده است و جریان مرجع این منبع برابر است با:

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{BE1}}{4.7k\Omega} = \frac{10V - 0.6V}{4.7k\Omega} = 2mA$$

با توجه به مفهوم آینه جریان و رابطه $I_{CA} = 3I_{CB}$ خواهیم داشت:

$$I_{C1} = I_{C2} = I_{CA} + I_{CB} = 4I_{CB} \quad \Rightarrow \quad I_{CB} = 0.5mA$$

جریان I_{CB} جریان مرجع برای آینه جریان (Q_3 و Q_4) است و مقدار ولتاژ خروجی به‌صورت زیر خواهد بود

$$I_{C4} = I_{C3} = I_{CB} = 0.5mA \quad \Rightarrow \quad V_O = 10V - 10k\Omega \times 0.5mA = 5V$$

گزینه «۲» صحیح است.

ولتاژهای V_{BE1} و V_{BE3} جریان I_{REF} به دست می‌آید و رابطه حاکم بر این مدار به صورت زیر خواهد بود

$$\ln\left(\frac{I_O}{I_{REF}}\right) = \frac{RI_{REF}}{V_T} = \frac{R}{V_T} \left(\frac{V_{CC} - V_{BE3} - V_{BE2}}{9R + R} \right) = 0.1 \left(\frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{V_T} \right)$$

گزینه «۴» صحیح است.

۵۱- طبق متن درس در یک آینه جریان ساده، جریان کلکتور ترانزیستور Q_2 از رابطه زیر به دست می‌آید

$$I_{C2} = \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} \left(1 + \frac{V_{CE2} - V_{CE1}}{V_A} \right)$$

با توجه به رابطه بالا، درصد تغییرات جریان کلکتور Q_2 به راحتی محاسبه می‌شود

$$\frac{\Delta I_{C2}}{I_{C2}} = \frac{\Delta V_{CE2}/V_A}{1 + (V_{CE2} - V_{CE1})/V_A} = \frac{\Delta V_{CE2}}{V_A + V_{CE2} - V_{CE1}} = \frac{5V}{50V + 10V - 0.7V} = 8.4\%$$

گزینه «۴» صحیح است.

۵۲- در این مدار ترانزیستورهای Q_2 و Q_3 تشکیل یک آینه جریان ماسفتی می‌دهند که هم جریان dc لازم را برای ترانزیستور Q_4 فراهم می‌کند و هم به عنوان یک آینه جریان فعال، سیگنال ac تولیدشده در ورودی را به خروجی منتقل می‌کند. چون برای تعیین بهره ولتاژ به پارامترهای ac ترانزیستور نیاز داریم لذا باید ابتدا تحلیل dc مدار را انجام دهیم. در مدار dc خازن مدارباز می‌شود و واضح است که به دلیل صفر بودن جریان گیت‌ها، جریان ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 برابر خواهند بود و به دلیل تشابه آن‌ها، $V_{GS1} = V_{GS2}$ خواهد بود. با نوشتن KVL در حلقه شامل V_{GS1} و V_{GS2} می‌توان مقدار آن‌ها را به دست آورد

$$V_{GS1} + V_{GS2} - 10 = 0 \Rightarrow V_{GS1} = V_{GS2} = 5V$$


حال با توجه به رابطه جریان - ولتاژ ماسفت‌ها، جریان‌های I_{D1} و I_{D2} را به دست می‌آوریم

$$I_{D1,2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{OX} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS1,2} - V_{TH})^2 = 1 \frac{mA}{V^2} (5V - 3V)^2 = 4mA$$

واضح است که جریان ترانزیستور Q_3 در آینه جریان (Q_2 و Q_3) و جریان ترانزیستور Q_4 هم برابر با 4mA خواهد بود و پارامتر g_m برای تمامی ترانزیستورها به صورت زیر به دست می‌آید

$$g_m = 2\sqrt{KI_D} = \sqrt{\frac{1}{2} \mu_n C_{OX} \left(\frac{W}{L} \right) I_D} = 4mS$$

 حال مدار ac را به صورت زیر رسم کرده و در آن جریان Q_1 را به عنوان جریان پایه (i) در نظر گرفته و سایر



جریان‌ها را برحسب آن به دست می‌آوریم. با تعیین ولتاژ ورودی و خروجی برحسب جریان پایه i ، بهره ولتاژ حاصل می‌شود

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-2k\Omega i}{\left(\frac{1}{g_{m1}}\right) i + \left(\frac{1}{g_{m2}}\right) i} = -\frac{2k\Omega \times 4mS}{2} = -4$$

گزینه «۳» صحیح است.

۵۳- در این مدار $V_{GS1} = V_{GS2} = 2V$ است و به راحتی جریان مقاومت $3k\Omega$ به دست می آید

$$I_{3k\Omega} = \frac{5V - V_{GS2}}{3k\Omega} = \frac{5V - 2V}{3k\Omega} = 1mA$$

نکته مهم در حل این مسئله این است که گیت‌ها و درین‌های ماسفت‌ها همگی به یک گره وصل هستند. با نوشتن KCL در این گره و با توجه به این که $I_{D2} = 2I_{D1}$ است، $[W/L]_2 = 2[W/L]_1$ است. جریان درین ترانزیستور M_1 به صورت زیر به دست می آید

$$I_{D1} + I_{D2} = 2mA + 1mA \Rightarrow 3I_{D1} = 3mA \Rightarrow I_{D1} = 1mA$$

گزینه «۳» صحیح است.


۵۴- ابتدا باید تحلیل dc مدار را انجام دهیم. با توجه به $I_{B1} = I_{E2}$ و نوشتن KCL در کلکتور Q_1 ، داریم:

$$0.1mA = I_{C1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{I_{E2}}{\beta + 1} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta(\beta + 1)}$$

از رابطه بالا نتیجه می شود که $I_{C1} \cong 0.1mA$ است و لذا $I_{E2} = 0.001mA$ خواهد بود.

$$r_{e1} = \frac{V_T}{I_{E1}} = \frac{25mV}{0.1mA} = 250\Omega$$

 مطابق شکل زیر با قرار دادن منبع آزمون v_t و یافتن رابطه بین v_t و i_t مقاومت ورودی را محاسبه می کنیم. جریان کلکتور Q_1 را به عنوان جریان پایه (i) انتخاب کرده و سایر جریان‌ها را برحسب آن می نویسیم. با نوشتن KCL در گره بیس Q_1 مقدار جریان i_t برحسب جریان پایه (i) به دست می آید



$$i_t = \frac{i}{\beta + 1} + \frac{i}{\beta} \cong \frac{2i}{\beta}$$

و از روی مدار واضح است که $v_t = r_{e1}i$ است و در نتیجه مقدار مقاومت ورودی به صورت زیر به دست می آید

$$R_{in} = \frac{v_t}{i_t} = \frac{r_{e1}}{2/\beta} = \frac{\beta r_{e1}}{2} = 50 \times 250\Omega = 12.5k\Omega$$

گزینه «۳» صحیح است.

۵۵- ترانزیستورهای موازی Q_2 ، Q_3 و Q_4 معادل با ترانزیستور Q_{eq} هستند که سطح پیوند بیس - امیتر آن برابر با $A_{eq} = A_{E2} + A_{E3} + A_{E4} = 7A_{E1}$ است. در واقع یک آینه جریان ساده داریم که ترانزیستور مرجع آن Q_1 و ترانزیستور خروجی آن Q_{eq} است. جریان خروجی در آینه جریان با بتای محدود به صورت زیر است

$$I_{out} = \frac{[A_{eq}/A_{E1}]I_{REF}}{1 + ([A_{eq}/A_{E1}] + 1)/\beta} = \frac{7 \times 1mA}{1 + 0.8} = \frac{7mA}{1.8} = 3.88mA \cong 4mA$$

گزینه «۱» صحیح است.

۵۶- این مدار یک منبع جریان کاسکود است و با نوشتن یک KVL ساده مقدار جریان مرجع به دست می آید

$$I_{REF} = \frac{5V - V_{BE1} - V_{BE3}}{1.8k\Omega} = \frac{5V - 1.4V}{1.8k\Omega} = 2mA$$

با توجه به تشابه ترانزیستورها و چشم‌پوشی از جریان بیس آن‌ها، جریان همه ترانزیستورها برابر 2mA خواهد بود. حداقل ولتاژ V_{C2} برای قرار گرفتن ترانزیستورهای Q_2 و Q_4 در ناحیه فعال به صورت زیر به دست می‌آید


$$V_{C2(min)} = V_{CE2(sat)} + V_{C4} = V_{CE2(sat)} + (V_{BE1} + V_{BE3} - V_{BE2}) = 1V$$

با بسته شدن کلید جریان 2mA در خازن جاری شده و آن را شارژ می‌کند و این کار تا زمانی ادامه دارد که مقدار V_{C2} از 0.9V کمتر نشود و در واقع باید لحظه $V_{C2} = 0.9V$ را به صورت زیر محاسبه کنیم

$$V_{C2} = 5V - V_C = 5V - \left(-2V + \frac{2mA \times t}{5\mu F} \right) = 0.9V \Rightarrow t = 15msec$$

گزینه «۳» صحیح است.

 ۵۷- ماسفت‌های M_2 و M_3 تشکیل یک آینه جریان ماسفتی فعال داده‌اند و سیگنال ac تولید شده در ورودی



را به سمت خروجی منتقل می‌کنند. جریان بایاس تمامی ترانزیستورها با هم برابر بوده و لذا g_m برای آنها یکسان است. مقاومت معادل ماسفت اتصال دیودی M_2 برابر با $1/g_m$ است. اگر جریان M_1 را به عنوان جریان پایه (i) در نظر بگیریم، بهره ولتاژ به صورت زیر بدست می‌آید

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L \times (-i)}{(1/g_m + 1/g_m) \times i} = -\frac{1}{2} g_m R_L$$

گزینه «۳» صحیح است.

۵۸- این مدار یک منبع جریان ساده است و رابطه بین جریان خروجی و مرجع آن به صورت زیر است

$$\frac{I_O}{I_R} = \frac{1}{1 + 2/\beta} = \frac{\beta}{\beta + 2}$$

و نسبت تغییرات جریان خروجی I_O به مقدار جریان مرجع I_R به راحتی تعیین می‌شود

$$\frac{\Delta I_O}{I_R} = \frac{\beta_{max}}{\beta_{max} + 2} - \frac{\beta_{min}}{\beta_{min} + 2} = \frac{185}{187} - \frac{20}{22} \cong 0.99 - 0.91 = 0.08$$

گزینه «۴» صحیح است.

۵۹- مدار داده شده یک آینه جریان ویدلر است و طبق متن درس مقاومت خروجی آن برابر است با:

$$Z_o = \left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_{\pi}} \right) r_{o2} = \left(1 + \frac{100 \times 1k\Omega}{1k\Omega + 1k\Omega} \right) 100k\Omega \cong 5M\Omega$$

گزینه «۴» صحیح است.

- [1] Behzad Razavi "Fundamentals of Microelectronics" Wiley, 2nd Edition, 2013.
- [2] Behzad Razavi "Design of Analog CMOS Integrated Circuits" McGraw-Hill, 2nd Edition, 2016.
- [3] A.Sedra and K.Smith "Microelectronic Circuits" Oxford University Press, 7th Edition, 2014.
- [4] Paul R. Gray, Robert G. Meyer, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits" Wiley, 5th edition, 2009.
- [5] Robert L. Boylestad and Louis Nashelsky "Electronic Devices and Circuit Theory" Pearson, 11th Edition, 2012.
- [6] Alan B. Grebene "Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design" Wiley, 2003.
- [7] Muhammad H. Rashid "Microelectronic Circuits" CL Engineering, 3rd, 2016.
- [8] Richard Jaeger and Travis Blalock "Microelectronic Circuit Design" McGraw-Hill Education; 4th Edition, 2010.
- [9] Donald A. Neamen "Microelectronics Circuit Analysis and Design" McGraw-Hill Education, 4th Edition, 2009.

[۱۰] محمود دیانی، "رهیافت الکترونیک (۲)"، انتشارات نص، چاپ هشتم، ۱۳۹۴.

[۱۱] غلامرضا لطیفی، "الکترونیک ۱ و ۲ با رویکرد حل مساله"، انتشارات حرکت نو، چاپ پنجم، ۱۳۹۳.

[۱۲] مجموعه سوالات آزمون‌های ورودی دکتری برق، ارشد برق و ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون.